

# Rekonstrukcija i mjerenja na maketi induktivno opterećenog jednofaznog ispravljača u punoupunljivom mosnom spoju 10A, 600V

---

Kutnjak, Filip

Undergraduate thesis / Završni rad

2016

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:249668>

*Rights / Prava:* [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-04-24**

*Repository / Repozitorij:*

[Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek](#)



**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**

**ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET**

**Sveučilišni studij**

**REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI  
INDUKTIVNO OPTEREĆENOG JEDNOFAZNOG  
ISPRAVLJAČA U PUNOUPRAVLJIVOM MOSNOM;  
SPOJU 10A, 600V**

**Završni rad**

**Filip Kutnjak**

**Osijek, 2016.**

**FERIT**FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA  
I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA **OSIJEK****Obrazac Z1P - Obrazac za ocjenu završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju**

Osijek, 02.09.2016.

Odboru za završne i diplomske ispite

**Prijedlog ocjene završnog rada**

|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ime i prezime studenta:                                                                    | Filip Kutnjak                                                                                                                                                   |
| Studij, smjer:                                                                             | Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika                                                                                                                 |
| Mat. br. studenta, godina upisa:                                                           | 3819, 07.11.2013.                                                                                                                                               |
| OIB studenta:                                                                              | 01312408248                                                                                                                                                     |
| Mentor:                                                                                    | Izv.prof.dr.sc. Denis Pelin                                                                                                                                     |
| Sumentor:                                                                                  | Ivan Biondić                                                                                                                                                    |
| Naslov završnog rada:                                                                      | Rekonstrukcija i mjerenja na maketi induktivno opterećenog jednofaznog ispravljača u punoupravljivom mosnom spoju 10A, 600V                                     |
| Znanstvena grana rada:                                                                     | <b>Elektrostrojarstvo (zn. polje elektrotehnika)</b>                                                                                                            |
| Predložena ocjena završnog rada:                                                           | Izvrstan (5)                                                                                                                                                    |
| Kratko obrazloženje ocjene prema Kriterijima za ocjenjivanje završnih i diplomskih radova: | Primjena znanja stečenih na fakultetu: 3<br>Postignuti rezultati u odnosu na složenost zadatka: 2<br>Jasnoća pismenog izražavanja: 3<br>Razina samostalnosti: 2 |
| Datum prijedloga ocjene mentora:                                                           | 02.09.2016.                                                                                                                                                     |
| Datum potvrde ocjene Odbora:                                                               |                                                                                                                                                                 |
| Potpis mentora za predaju konačne verzije rada u Studentsku službu pri završetku studija:  | Potpis:                                                                                                                                                         |
|                                                                                            | Datum:                                                                                                                                                          |

**FERIT**FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA  
I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA **OSIJEK****IZJAVA O ORIGINALNOSTI RADA**

Osijek, 26.09.2016.

**Ime i prezime studenta:**

Filip Kutnjak

**Studij:**

Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika

**Mat. br. studenta, godina upisa:**

3819, 07.11.2013.

**Ephorus podudaranje [%]:**

9%

Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: **Rekonstrukcija i mjerenja na maketi induktivno opterećenog jednofaznog ispravljača u punoupunjivom mosnom spoju 10A, 600V**

izrađen pod vodstvom mentora Izv.prof.dr.sc. Denis Pelin

i sumentora Ivan Biondić

moj vlastiti rad i prema mom najboljem znanju ne sadrži prethodno objavljene ili neobjavljene pisane materijale drugih osoba, osim onih koji su izričito priznati navođenjem literature i drugih izvora informacija. Izjavljujem da je intelektualni sadržaj navedenog rada proizvod mog vlastitog rada, osim u onom dijelu za koji mi je bila potrebna pomoć mentora, sumentora i drugih osoba, a što je izričito navedeno u radu.

Potpis studenta:

## Sadržaj:

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. UVOD .....                                                  | 1  |
| 1.1.    Zadatak rada .....                                     | 1  |
| 2. REKONSTRUKCIJA MAKETE .....                                 | 2  |
| 3. ANALIZA RADA .....                                          | 4  |
| 4. MJERENJA U LABORATORIJU .....                               | 8  |
| 4.1. Mjerenja za kut upravljanja $\alpha=3.6^\circ$ .....      | 10 |
| 4.2. Mjerenja za kut upravljanja $\alpha=72^\circ$ .....       | 11 |
| 5. DORADA PREDLOŠKA ZA 4. LABORATORIJSKU VJEŽBU .....          | 13 |
| 6. ZAKLJUČAK .....                                             | 19 |
| LITERATURA .....                                               | 20 |
| SAŽETAK .....                                                  | 21 |
| ABSTRACT .....                                                 | 21 |
| ŽIVOTOPIS .....                                                | 22 |
| PRILOZI .....                                                  | 23 |
| Prilog 1: Predložak za laboratorijsku vježbu .....             | 24 |
| Prilog 2: Snimljeni valni oblici .....                         | 45 |
| Prilog 3: Podatkovna tablica integriranog sklopa TCA 785 ..... | 46 |
| Prilog 4: Podatkovna tablica tiristora TYN616 .....            | 51 |
| Prilog 5: Podatkovna tablica tranzistora BD677 .....           | 52 |

## **1. UVOD**

Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u jednofaznom punoupravljivom mosnom spoju, izraditi kućište za maketu, te obaviti mjerenja na ispravljaču odnosno obaviti rekonstrukciju mjerenja. Zatim se uz dodatna mjerenja seminar koristio pri izradi završnog rada. Shema ispravljača je preuzeta s Loomen stranice kolegija. Korištene su komponente koje je bilo lako nabaviti. Napravljeni ispravljač je punovalni jednofazni ispravljač 10 A, 600 V na kojem se tiristorima, odnosno upravljivim ventilima, upravlja fazno pomoću integrirnog sklopa TCA785. Izrađeni ispravljač se planira sljedeće akademske godine, 2016./2017., koristiti na laboratorijskim vježbama iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ na preddiplomskom studiju elektrotehnike.

### **1.1. Zadatak rada**

Za izrađeni induktivno opterećenog jednofaznog ispravljača u punoupravljivom mosnom spoju 10 A, 600 V, izvesti mjerne točke i maketu preurediti za laboratorijske vježbe. Izvršiti mjerenja u radnim točkama i napraviti predložak za laboratorijske vježbe.

## 2. REKONSTRUKCIJA MAKETE

Rekonstrukcija makete je rađena radi izrade kućišta za maketu odnosno kako bi se maketu prilagodilo upotrebi na laboratorijskim vježbama, te kako bi mjerenja na njoj bila što sigurnije obavljena.

Na slici 2.1 je prikazan ispravljač nakon odrađenih svih koraka njegove izrade.



Slika 2.1. Maketa ispravljača

Nakon izrade same makete ispravljača pristupilo se izradi kućišta za istu. Kućište je napravljeno od pleksiglasa dimenzija 29x14,5x10cm. Na gornju stranu kućišta je zalijepljena nadomjesna shema jednofaznog punoupravljivog mosnog spoja sa izvedenim mjernim točkama. Na mjestima gdje će se obavljati mjerenja odnosno na pozicijama mjernih točaka su postavljene priključnice kako bi se mogli priključiti spojni vodiči. Mjeriti će se struja ventilskog para  $V_1-V_4$  i ventilskog para  $V_2-V_3$ . Priključnice su također postavljene kako bi se uređaj mogao spojiti na pojnu mrežu te kako bi se moglo priključiti trošilo. Potenciometri od 10 k $\Omega$  i 100 k $\Omega$  su također postavljeni na kućište jer se s njima podešava kut upravljanja te namještaju valni oblici rampi dani u prilogu 3. Također su na kućište postavljeni osigurači kako bi se u slučaju njihova izgaranja isti mogli jednostavnije zamijeniti bez otvaranja samog kućišta.

Slika 2.2 prikazuje samo kućište, dok slika 2.3 prikazuje potpuno završenu maketu ispravljača prilagođenu za rad na laboratorijskim vježbama.



Slika 2.2. Kućište




Slika 2.3. Ispravljač



### 3. ANALIZA RADA

Radi lakšeg razumijevanja rezultata dobivenim mjerenjem na maketi punovalnog ispravljača bit će dana kratka analiza rada neophodna za shvaćanje rada i funkcije samog ispravljača.

Za obavljanje analize rada koristit će se nadomjesna shema jednofaznog mosnog spoja s djelatno-induktivnim opterećenjem koja je prikazna na slici 3.1[1]. Također je važno napomenuti da su tiristori u ovom slučaju modelirani strujno jednosmjernim sklopkama.

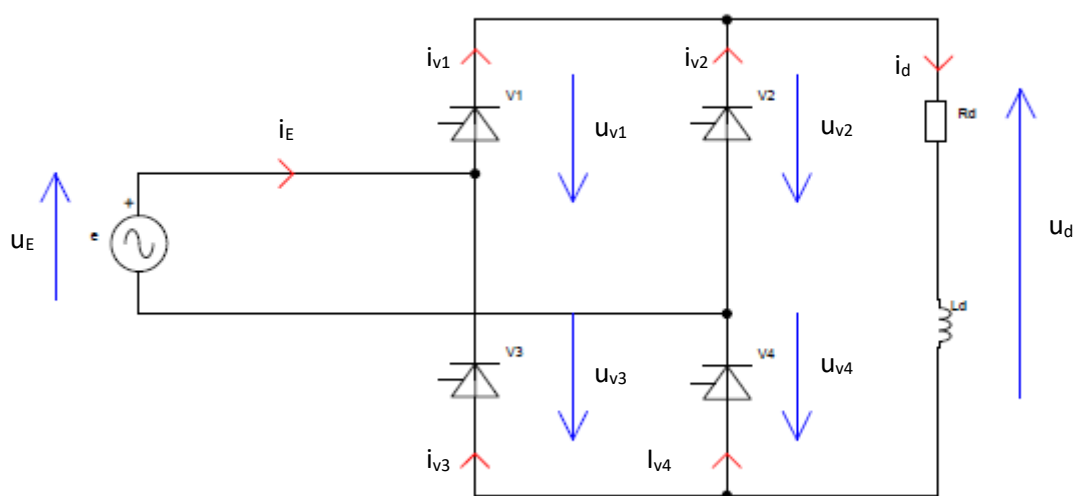

Slika 3.1. Nadomjesna shema jednofaznog mosnog spoja s djelatno-induktivnim opterećenjem

Primjene li se Kirchoffovi zakoni na mrežu sa slike 3.1 dobiva se:

KZN:

$$1) \quad u_E = u_{v1} - u_{v2} \quad (4-1)$$

$$2) \quad u_E = u_{v4} - u_{v3} \quad (4-2)$$

$$3) \quad u_d = -u_{v4} - u_{v2} \quad (4-3)$$

KZS:

$$1) \quad i_d = i_{V1} + i_{V2} \quad (4-4)$$

$$2) \quad i_E = i_{V1} - i_{V3} \quad (4-5)$$

$$3) \quad i_d = i_{V4} + i_{V3} \quad (4-6)$$

Kako bi analiza rada bila jednostavnija uveden je niz pretpostavki. Zanemaren je induktivitet pojne mreže, struja na trošilu je glatka, trošilo je djelatno-induktivno, te stoga komutacija nije trenutna ( $k \neq 0$ ). Ako se pretpostavi da je kut upravljanja  $\alpha \neq 0$  može se izračunati napon praznog hoda  $U_{dia}(0)$ . Kut upravljanja  $\alpha$  predstavlja odgodu okidanja upravljačkih impulsa za određeni vremenski period izražen u ms, dok kod neupravljivog ispravljača ne postoji ta odgoda odnosno kut upravljanja jer se sastoji od dioda (neupravljiva komponenta) a ne tiristora. Također, prema definiciji praznog hoda, struja trošila je zanemariva, te stoga napon praznog hoda iznosi[1]:

$$U_{dia}(0) = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} \hat{E} \sin \omega t \, d\omega t = \frac{2\hat{E}}{\pi} \cos \alpha \quad (4-7)$$

Nadalje je prikazna upravljačka karakteristika, gdje je  $U_{dio}(0)$  idealan napon praznog hoda neupravljivog ispravljača[1].

$$\frac{U_{dia}(0)}{U_{dio}(0)} = \cos \alpha \quad (4-8)$$


Struja trošila, uz zanemaren induktivitet pojne mreže, iznosi[1]:

$$I_d = \frac{U_{dia}(0)}{R_d} = \frac{U_{dio}(0) \cos \alpha}{R_d} \quad (4-9)$$

Ispravljački je način rada ostvariv samo u području kutova upravljanja[1]:

$$0 \leq \alpha \leq \pi/2$$

Za razumijevanje rada tiristora odnosno strujno jednosmjerne sklopke potrebno je poznavati njihovu  $i$ - $u$  karakteristiku koja je prikazana na slici 3.2.

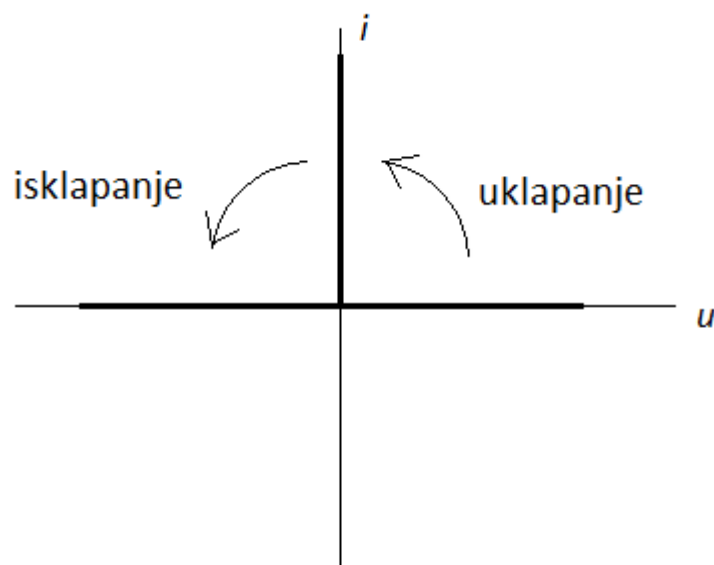


Slika 3.2.  $i$ - $u$  karakteristika strujno jednosmjerne sklopke


Naime, u ovom slučaju tiristor uklapa kad je napon pozitivan s tendencijom rasta, a isklapa kad je struja pozitivna s tendencijom pada. Kut upravljanja se određuje prema jednadžbi (4-10):

$$\alpha = \frac{T_X \cdot 360^\circ}{20 \text{ ms}} \quad (4-10)$$

Sada je, nakon provedene analize rada, moguće nacrtati karakteristične valne oblike struje i napona ispravljača što je prikazano na slici 3.3[1] i 3.4[1]. Slika 3.3 prikazuje slijed upravljačkih signala dok slika 3.4 prikazuje karakteristične valne oblike napona i struja.

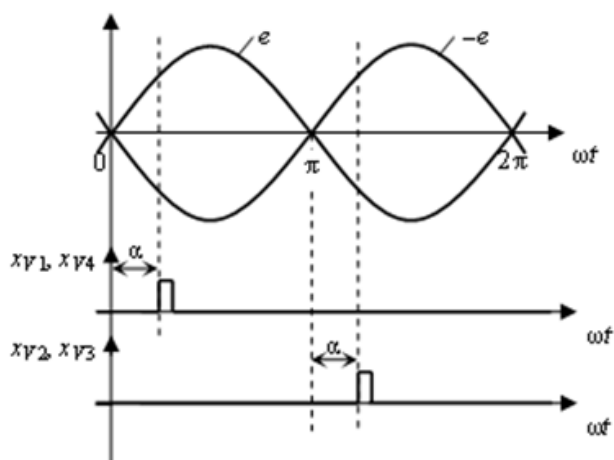


Slika 3.3. Slijed upravljačkih signala

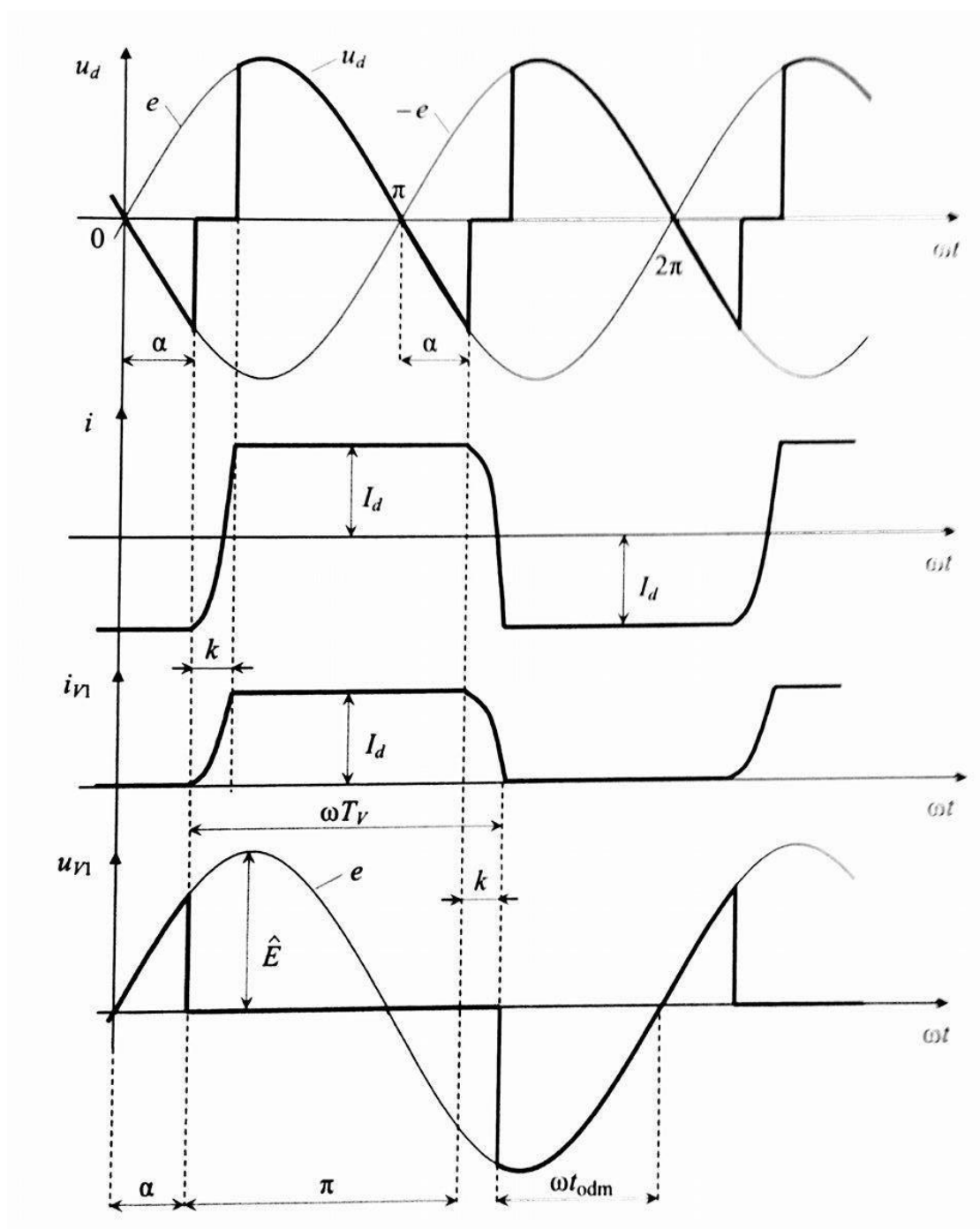

Slika 3.4. Karakteristični valni oblici napona i struja ispravljača

#### 4. MJERENJA U LABORATORIJU


Mjerenja su se obavljala s djelatno-induktivnim opterećenjem za što su se koristile dvije prigušnice (330 mH, 2  $\Omega$ ) spojene u seriju s promjenjivim otpornikom (33  $\Omega$ , 3,1 A) koji je bio postavljen na 10  $\Omega$ . Mjerilo se za kuteve upravljanja od  $\alpha=3,6^\circ$ ,  $\alpha=45^\circ$  i  $\alpha=72^\circ$ . Kao što je već napisano ispravljački režim rada kreće se u području  $0 \leq \alpha \leq \pi/2$  no kako bi se izbjeglo prekomjerno zagrijavanje te zbog problema s potencimetrima teoretski maksimalni i minimalni kut nije postignut. Mjerili su se valni oblici upravljačkih impulsa  $x_{V1}$  i  $x_{V2}$  na nožicama 14 i 15 integriranog kruga TCA 785, struje i napona pojne mreže i trošila te napona ventila  $V_1, V_3$  i  $V_4$ . Mjerenja su rađena prema shemi na slici 4.1.

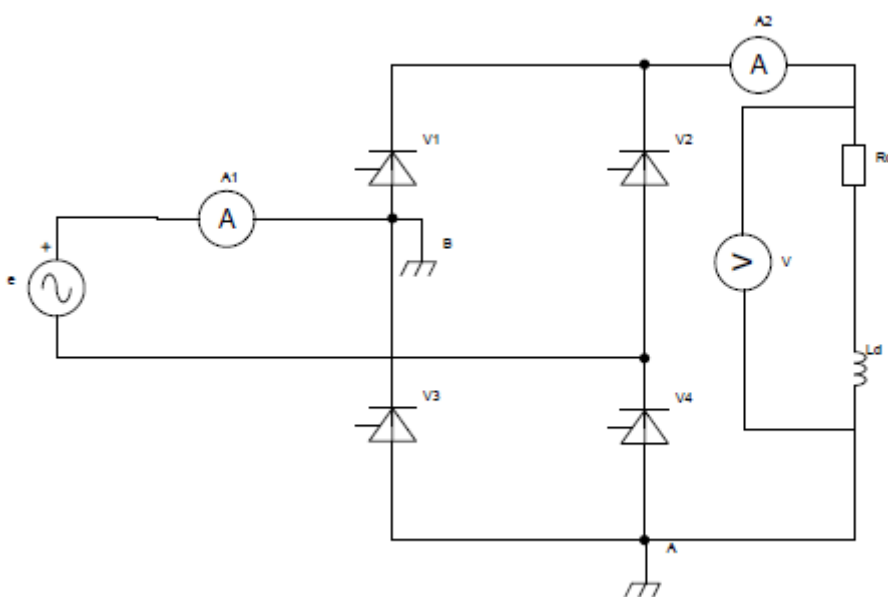

Slika 4.1 Shema mjerenja

Ampermetar  $A_1$  mjeri struju pojne mreže,  $A_2$  struju trošila, voltmetar  $V$  napon trošila, dok oznake  $A$  i  $B$  kod masa označavaju dvije točke koje su se koristile kod mjerenja valnih oblika odnosno gdje su bile spojene mase osciloskopa. Masa  $A$  se koristila za mjerenje valnog oblika napona na ventilima  $V_1, V_3$  i  $V_4$  te za mjerenje valnih oblika struje i napona trošila. Masa  $B$  se koristila kod mjerenja valnih oblika napona i struje pojne mreže te upravljačkih impulsa  $x_{V1}$  i  $x_{V2}$ . Važno je napomenuti da nikako u isto vrijeme ne smiju biti spojene dvije mase osciloskopa na dvije različite mjerne točke kako ne bi došlo do kratkog spoja i time oštećenja cijelog ispravljača, a moguće i mjerne opreme.

Na slici 4.2 je prikazano radno mjesto u laboratoriju gdje su se obavljala mjerenja.

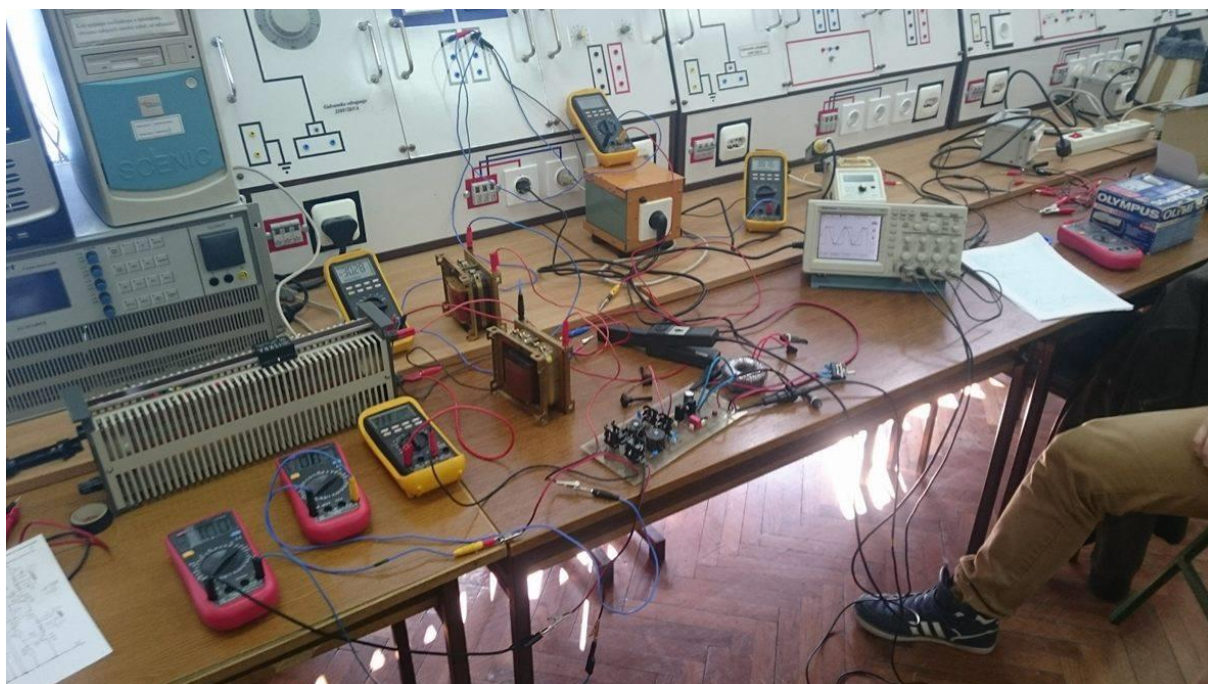


Slika 4.2. Radno mjesto

Tablica 4.1. Izmjerene vrijednosti napona i struja


|                    | $U_d(0)$ | $U_E$  | $I_1$  | $I_2(0)$ |
|--------------------|----------|--------|--------|----------|
| $\alpha=3.6^\circ$ | 30,79V   | 38,82V | 1,848A | 1,850A   |
| $\alpha=45^\circ$  | 16,8V    | 38,10V | 1,010A | 1,030A   |
| $\alpha=72^\circ$  | 8,33V    | 39,38V | 0,520A | 0,500A   |

U tablici 4.1 se primjećuje kako struja pojne mreže ( $I_1$ ) i trošila ( $I_2(0)$ ) te napon trošila ( $U_d(0)$ ) padaju s povećanjem kuta vođenja dok napon pojne mreže ( $U_E$ ) ostaje na približno istoj vrijednosti. Instrumenti koji su mjerili napon i struju pojne mreže su bili postavljeni na izmjenično područje dok su instrumenti koji su mjerili struju i napon trošila bili postavljeni na istosmjerno područje.
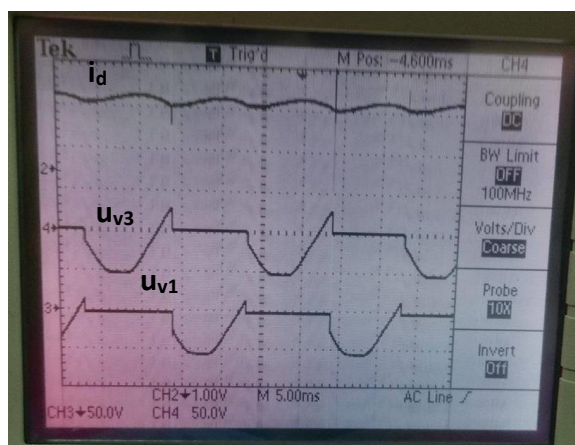
#### 4.1. Mjerenja za kut upravljanja $\alpha=3,6^\circ$




a)

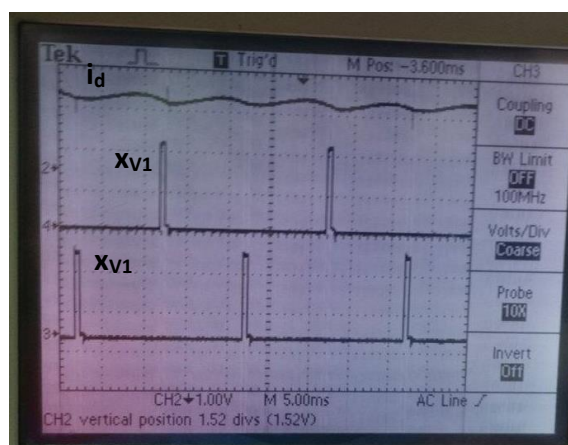


b)

Slika 4.3. Karakteristični valni oblici napona ventila i upravljački signali

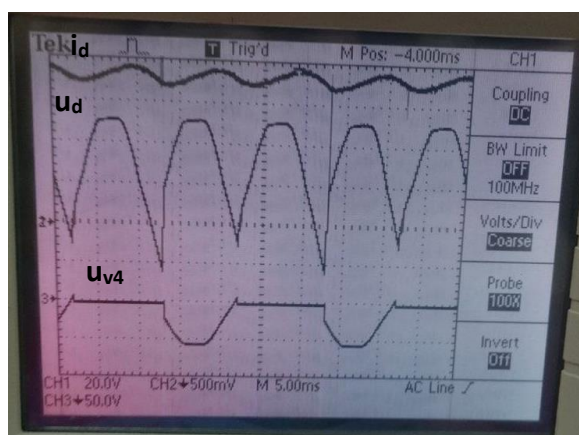- a) Struja trošila;  $i_d$  i naponi ventila  $V_1$  i  $V_3$ ;  $u_{v1}$ ,  $u_{v3}$
- b) Struja trošila;  $i_d$  i upravljački signali  $x_{v1}$ ,  $x_{v2}$



a)

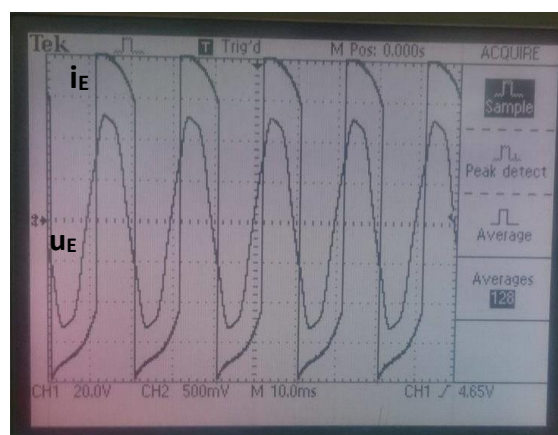

b)

Slika 4.4. Karakteristični valni oblici napona i struja trošila i pojne mreže

- a) Napon i struja trošila;  $u_d$ ,  $i_d$  i napon ventila  $V_4$ ;  $u_{v4}$
- b) Napon i struja pojne mreže;  $u_E$ ,  $i_E$




Na slici 4.3a se vidi kako ventili  $V_3$  i  $V_1$  rade protutaktno, odnosno ventilski parovi. Dok jedan ventilski par vodi, drugi ne vodi i obratno. Primjećuje se i nešto veća vršna vrijednost napona na ventilu  $V_3$  zbog različitog induktiviteta impulsnih transformatora.

Na slici 4.3b je prikazana struja trošila i upravljački signali  $x_{v1}$  i  $x_{v2}$ . Upravljački signali kasne za točno pola periode jedan za drugim. Oni nastaju na izlazima 14 i 15 integriranog sklopa TCA 785 koji upravlja tiristorima odnosno daje upravljački signal u trenutku kada bi upravljivi ventili odnosno tiristori trebali početi voditi. To se primjećuje i na valnom obliku struje trošila tj. u trenutku kada je dan signal struja trošila raste što je znak da ventilski par vodi.

Na slici 4.4a je prikazan napon na ventilu  $V_4$ , te su prikazani napon i struja trošila. Ventil  $V_4$  vodi kada je napon  $u_{v4}$  nula te je stoga struja na trošilu pozitivna.


## 4.2. Mjerenja za kut upravljanja $\alpha=72^\circ$

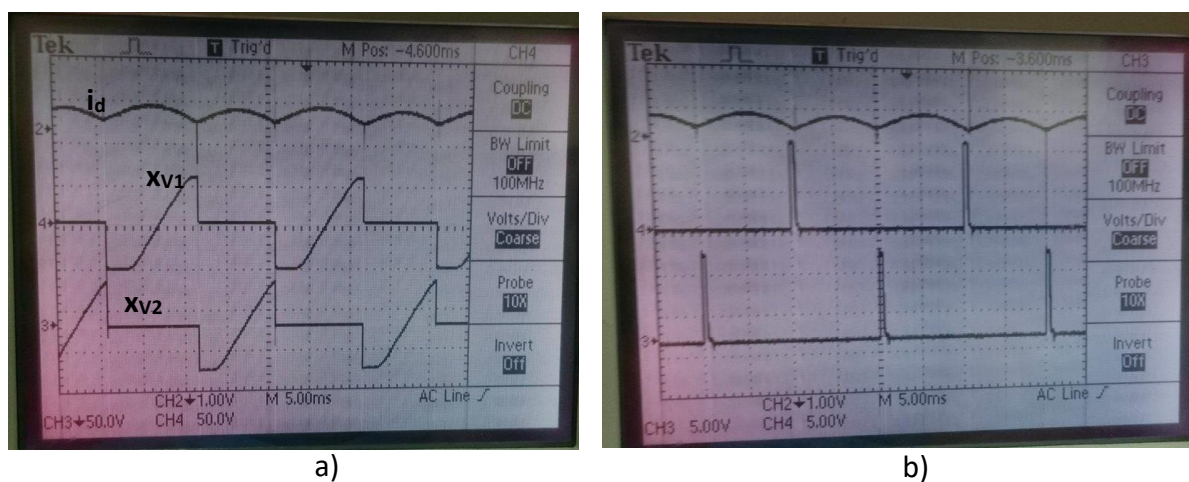


Slika 4.5. Karakteristični valni oblici napona ventila i upravljački signali

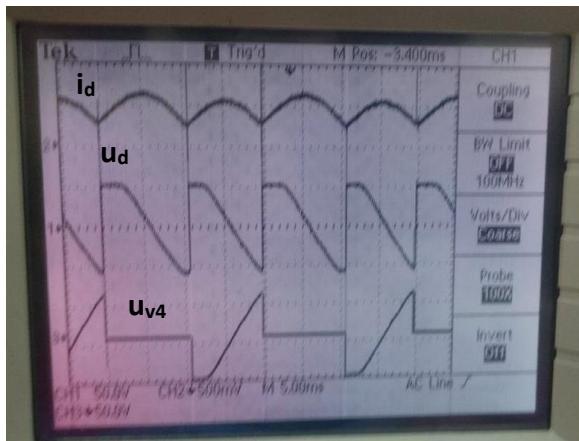- a) Struja trošila;  $i_d$  i naponi ventila  $V_1$  i  $V_3$ ;  $u_{v1}$ ,  $u_{v3}$
- b) Struja trošila;  $i_d$  i upravljački signali  $x_{v1}$ ,  $x_{v2}$





a)

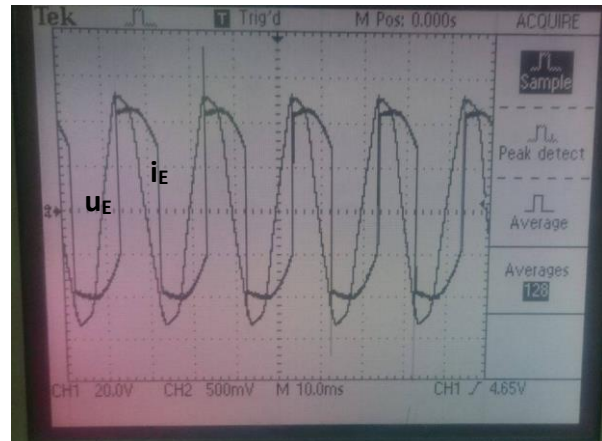

b)

Slika 4.6. Karakteristični valni oblici napona i struja trošila i pojne mreže

a) Napon i struja trošila;  $u_d$ ,  $i_d$  i napon ventila  $V_4$ ;  $u_{v4}$

b) Napon i struja pojne mreže;  $u_E$ ,  $i_E$

Usporede li se slike valnih oblika za kuteve upravljanja  $\alpha=3,6^\circ$  i  $\alpha=72^\circ$  primjećuje se razlika u vremenu okidanja upravljačkih impulsa. Kut kašnjenja okidanja tj. kut upravljanja za  $\alpha=3,6^\circ$  odgovara odgođenju vođenja u iznosu od 0,2 ms, dok kut upravljanja  $\alpha=72^\circ$  odgovara odgođenju vođenja u iznosu od 4 ms.

## 5. DORADA PREDLOŠKA ZA 4. LABORATORIJSKU VJEŽBU


U 4. laboratorijskoj vježbi „Upravljivi ispravljači“ iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ dodano je poglavlje induktivno opterećenog punoupravljivog ispravljača u mosnom spoju.

U vježbi treba usporediti karakteristične valne oblike dobivene analizom matematičkog modela i mjerenjima na fizičkom modelu:

- induktivno opterećenog tropulsnog upravljivog ispravljača,
- induktivno opterećenog poluupravljivog ispravljača u mosnom spoju,
- induktivno opterećenog punoupravljivog ispravljača u mosnom spoju.


Slika 5.1. Zadatak vježbe

U vježbi je dana teorijska analiza rada ispravljača potrebna za razumijevanja rada ispravljača, koja se sastoji od nadomjesne sheme ispravljača u jednofaznom punoupravljivom mosnom spoju i slijeda upravljačkih signala prikazanih na slici 5.2.

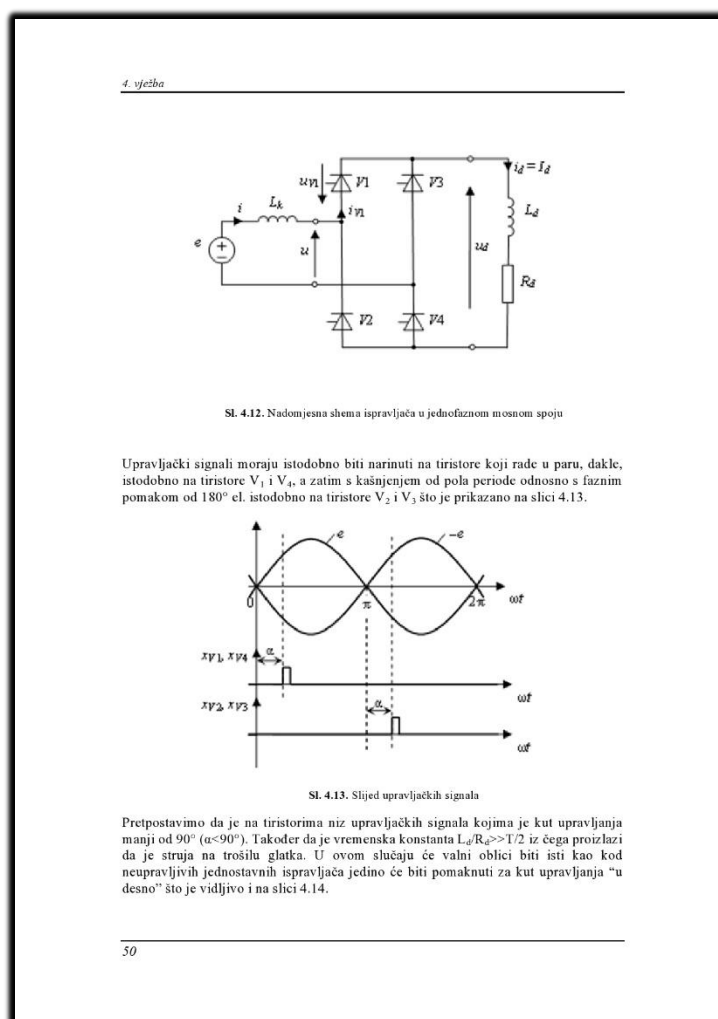

Slika 5.2. Nadomjesna shema jednofaznog mosnog spoja i slijed upravljačkih impulsa

U vježbi su priloženi karakteristični valni oblici dobiveni teorijskom analizom rada koji se mogu očekivati kao rezultati mjerenja provedenih na laboratorijskoj vježbi (slika 5.3). Također je dana matematička analiza rada ispravljača koja je prikazana na slici 5.4.

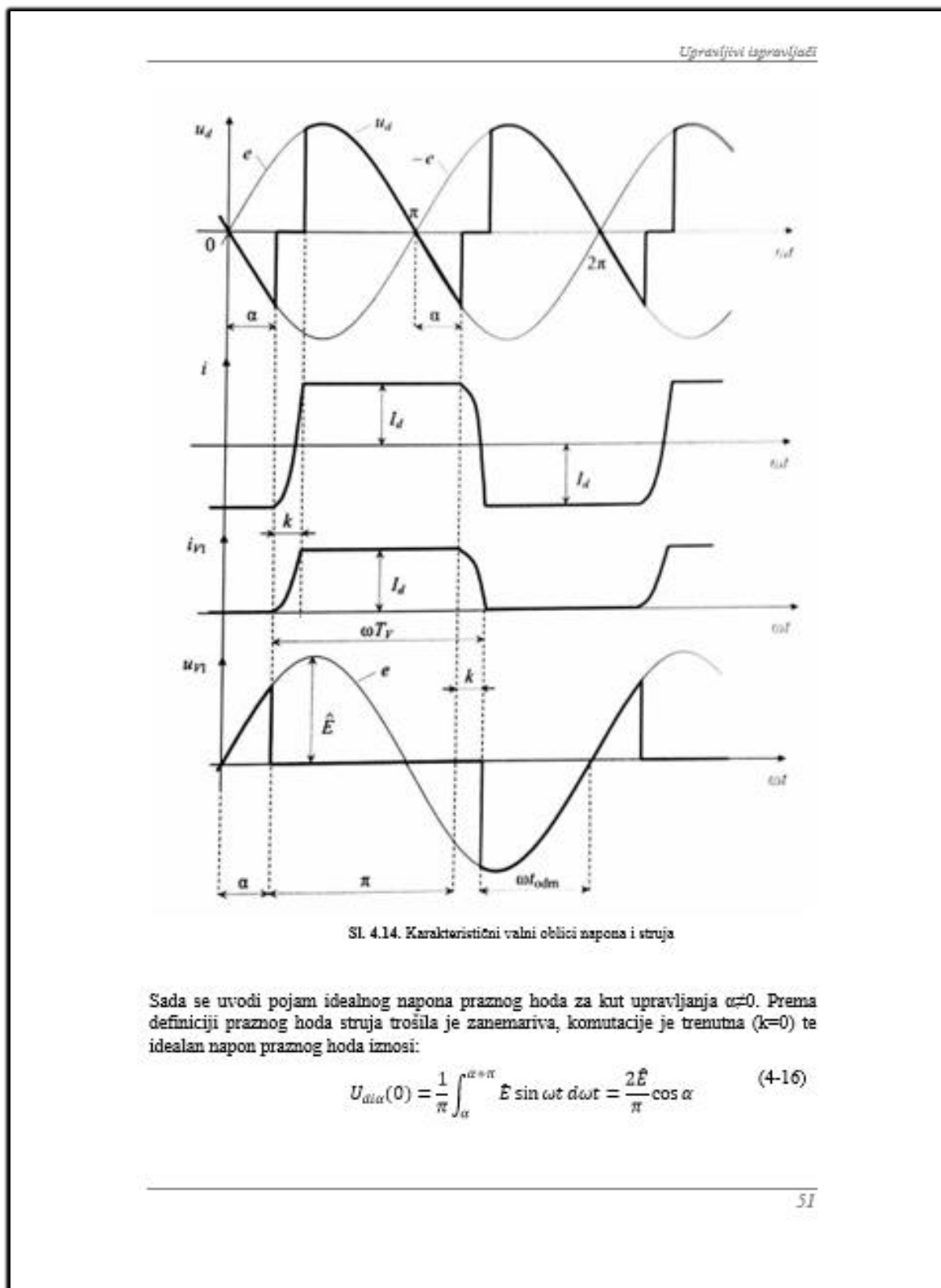

Slika 5.3. Karakteristični valni oblici napona i struja trošila i ventila

Izraz (4-16) može se zapisati i na sljedeći način te se onda dobiva upravljačka karakteristika usmjerivača koja je temeljni izraz za projektiranje pobudnog stupnja usmjerivača:

$$\frac{U_{dia}(0)}{U_{dio}(0)} = \cos \alpha \quad (4-17)$$

Zanemarimo li induktivitet pojne mreže  $L_k$  struja trošila iznosi:

$$I_d = \frac{U_{dia}(0)}{R_d} = \frac{U_{dio}(0) \cos \alpha}{R_d} > 0 \quad (4-18)$$

Kako bi struja bila pozitivna mora biti pozitivan i idealni napon praznog hoda. On je pozitivan samo kada je vrijednost funkcije  $\cos \alpha$  pozitivna što je ostvarivo ako je kut upravljanja u području  $-\pi/2 \leq \alpha \leq \pi/2$ . U području kutova upravljanja  $-\pi/2 \leq \alpha \leq 0$  na tiristor je narinut negativan napon. Tiristor nije komponenta koja uklapa u III. kvadrantu u-i ravnine. Prema tome je ispravljački način rada moguć samo u području kutova upravljanja [1]:

$$0 \leq \alpha \leq \pi/2 \quad (4-19)$$

Kut okidanja određuje se prema relaciji (4-20) gdje je  $T_x$  period okidanja izražen u milisekundama.

$$\alpha = \frac{T_x \times 360^\circ}{20ms} \quad (4-20)$$

Uzme li se u obzir induktivitet pojne mreže kao i valni oblici prikazani na slici 4.14. vrijedi da je:

$$\int_{\alpha}^{\alpha+k} \hat{E} \sin \omega t d\omega t = \omega L_k \int_{-I_d}^{I_d} di = 2\omega L_k I_d \quad (4-21)$$

Odakle proizlazi da je kut komutacije jednak:

$$k = \arccos \left( \cos \alpha - \frac{2\omega L_k I_d}{\hat{E}} \right) - \alpha \quad (4-22)$$

Induktivni pad napona jednak je:

$$D_k = 4f L_k I_d \quad (4-23)$$


Te je vanjska karakteristika usmjerivača pri napajanju pasivnog induktivnog trošila jednaka:

$$U_{da}(0) = U_{dio}(0) \cos \alpha - 4f L_k \quad (4-24)$$

S obzirom da je  $U_{da}(0) = R_d I_d$  sada se može točnije odrediti struja trošila


$$I_d = \frac{U_{dio}(0) \cos \alpha}{R_d + 4f L_k} > 0 \quad (4-25)$$

Opisana su dva podsustava ispravljača, energetske i upravljačke, čiji su opisi dani na slici 5.5.

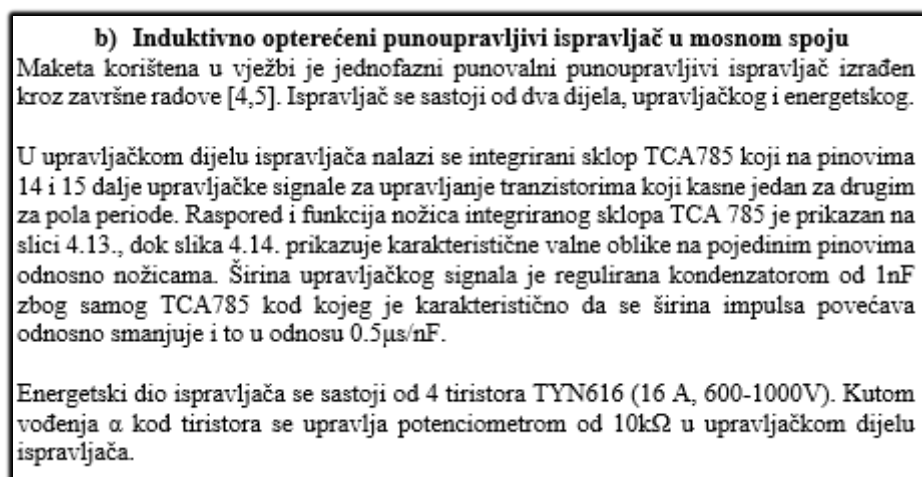

Slika 5.5. Opisi podsustava ispravljača

Također je prikazan i raspored nožica integriranog sklopa TCA785 kao i funkcije pojedinih nožica i karakteristični valni oblici koji se dobiju na pojedinim nožicama sklopa što je prikazano slikom 5.6.

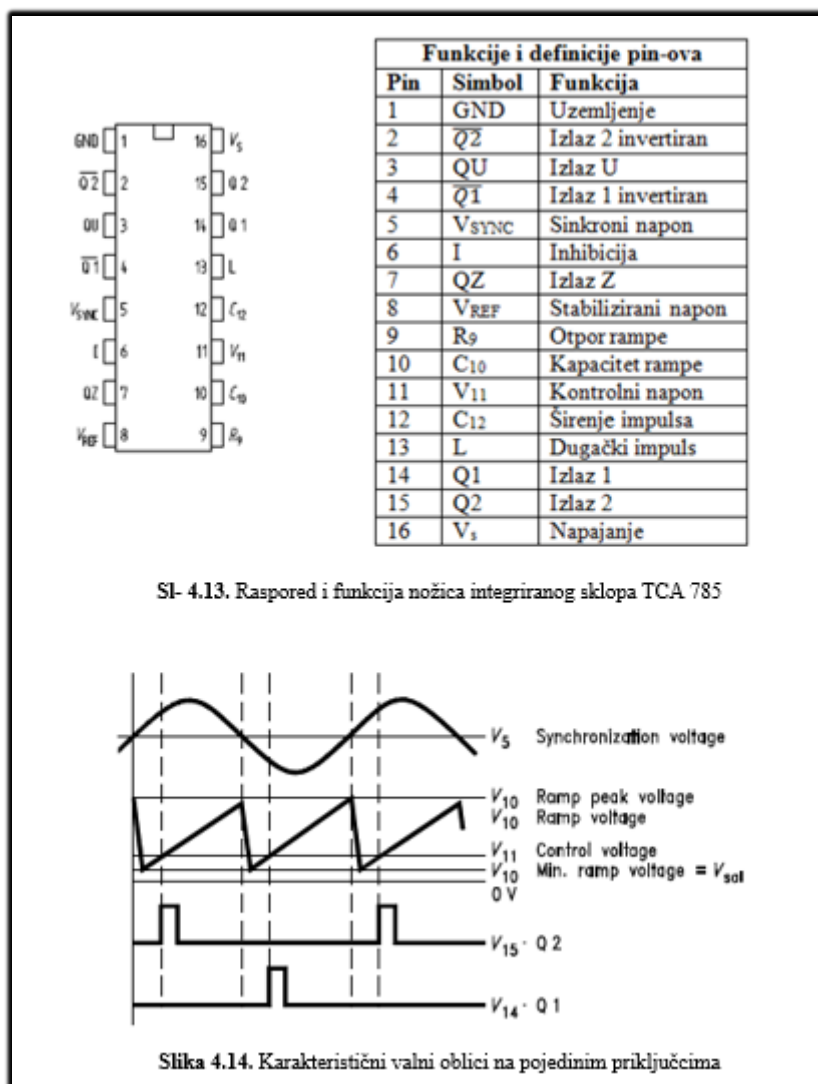


Slika 5.6. Raspored i funkcija nožica te karakteristični valni oblici integriranog sklopa TCA 785

Zadatak za pripremu je preuzet iz udžbenika „Ivan Flegar: Sklopovi energetske elektronike – odabrani primjeri“ iz poglavlja „6. Ispravljači“ te je prikazan na slici 5.7.

5. Dvopulsni ispravljač u punoupravljivom mosnom spoju napaja trošilo parametara  $L_d = 600 \text{ mH}$  i  $R_d = 8 \Omega$ . Ispravljač je priključen na izmjeničnu pojnu mrežu koja se može modelirati izmjeničnim naponskim izvorom  $u(t) = 220 \sin 314t \text{ [V]}$ , i induktivitetom  $L = 5 \text{ mH}$ . Odredite valni oblik napona  $u_1$  na mjestu priključka ispravljača za ove kuteve upravljanja [6]:
- $\alpha = 30^\circ$  el.
  - $\alpha = 150^\circ$  el.

Slika 5.7. Zadatak za pripremu

Opisan je postupak provedbe laboratorijske vježbe prikazan na slici 4.8.

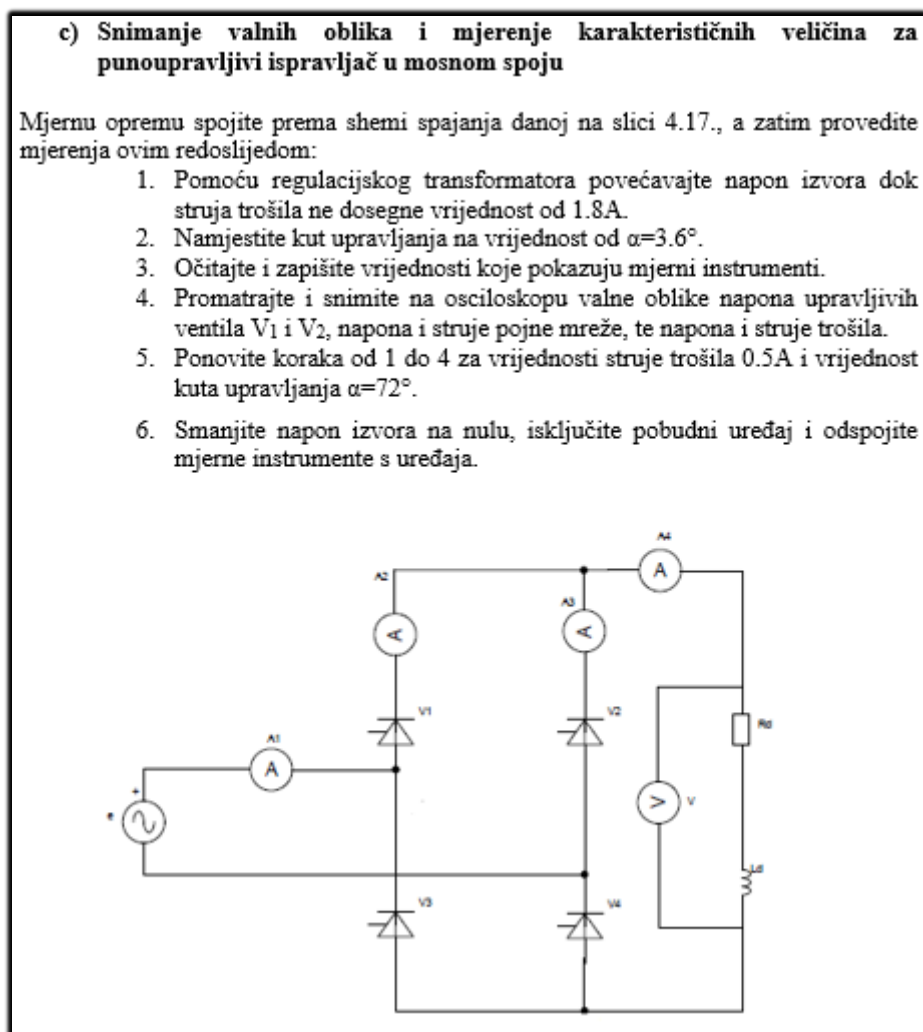

Slika 5.8. Provedba laboratorijske vježbe

Na slici 5.9 je dodan zadatak za analizu dobivenih rezultata.



#### 4.6. OBRADA REZULTATA

1. Snimljene valne oblike napona i struja zalijepite na za to predviđena mjesta u predlošku za laboratorijske vježbe.
2. Odredite koliki je fazni pomak između faznog napona i osnovnog harmonijskog člana struje pripadne faze na izmjeničnoj strani trofaznog tropulsnog upravljivog ispravljača, te ga usporedite s kutem kašnjenja okidanja  $\alpha$ .
3. Objasnite dobivene valne oblike struje mrežnog namota i napona ventilsnog namota ispravljačkog transformatora kod trofaznog tropulsnog upravljivog ispravljača.
4. Odredite trajanje komutacije kod trofaznog tropulsnog upravljivog ispravljača.
5. Odredite koliki je fazni pomak između faznog napona i osnovnog harmonijskog člana struje pripadne faze na izmjeničnoj strani trofaznog poluupravljivog ispravljača u mosnom spoju, te ga usporedite s kutem kašnjenja okidanja  $\alpha$  i s faznim pomakom kod trofaznog tropulsnog upravljivog ispravljača.
6. Odredite iznos kuta upravljanja  $\alpha$  kod punoupravljevog ispravljača u mosnom spoju za slučaj kad je struja trošila 1.8A i 0.5A, te usporedite dobivene kutove međusobno.

Slika 5.9. Zadatak za analizu rezultata

## 6. ZAKLJUČAK

U završnom radu je obavljena rekonstrukcija makete ispravljača u jednofaznom punoupravljevom mosnom spoju. Izrađeno je kućište za maketu na koje su izvučeni priključci za mjerne točke te za napajanje samog ispravljača zbog lakšeg provođenja mjerenja. Također su na kućište izvučeni potenciometri kao i osigurači radi lakše zamjene istih.

Jeda od specifičnosti punoupravljevog mosnog spoja je mogućnost upravljanja trenutkom kada će tiristori odnosno upravljivi ventili početi voditi. Kut upravljanja odnosno odgoda trenutka okidanja upravljačkih signala se namješta potenciometrima od 10 k $\Omega$  i 100 k $\Omega$ . Mogućnost upravljanja trenutkom okidanja se razlikuje od neupravljivog jednofaznog mosnog spoja gdje se koriste diode koje su neupravljive komponente.

Mjerenja su obavljena za karakteristične kutove upravljanja  $\alpha=3,6^\circ$  i  $\alpha=72^\circ$ . Teoretski kut upravljanja ide u rasponu od  $0 \leq \alpha \leq 90^\circ$  no zbog problema s potenciometrima, te fizičkih ograničenja prigušnica koje su korištene kao djelatno-induktivno trošilo postigli su se ranije spomenuti kutovi.

Nakon obavljenih mjerenja te usporedbom sa urađenom analizom rada primjećuje se kako se oni poklapaju što znači da su pretpostavke u analizi rada dobro postavljene te da ispravljač radi ispravno.

## **LITERATURA**

- [1] I. Flegar: „Elektronički energetske pretvarači“, KIGEN, Zagreb, 2010.

## **SAŽETAK**

Napravljena je rekonstrukcija makete odnosno za istu je izrađeno kućište s izvedenim priključcima za mjerne točke. Maketa je prilagođena upotrebi za laboratorijske vježbe u idućoj akademskoj godini. Provedena je analiza rada te su određeni karakteristični valni oblici napona i struja koji se mogu očekivati kao rezultati mjerenja. Mjerenja su vršena s djelatno-induktivnim opterećenjem za karakteristične kutove upravljanja. Dorađen je predložak za laboratorijsku vježbu 4 „Upravljivi ispravljači“. U vježbi je dana teorijska analiza rada ispravljača u jednofaznom mosnom spoju, opisan je fizički model pretvarača te je dan postupak provođenja vježbe kao i zadaci za pripremu i analizu rezultata.

**Ključne riječi:** fazno upravljanje, impulsni transformator, strujno jednosmjerna sklopka

## **RECONSTRUCTION AND MEASUREMENTS ON THE MODEL OF AN ACTIVE – LOADED SINGLE PHASE FULLY CONTROLLED BRIDGE RECTIFIER; 10A, 600V**

### **ABSTRACT**

A reconctruction of the model with the construction of an appropriate casing was made with derived connections for the measurement points. The model is adapted to the use of laboratory exercises in the next academic year. A work analysis was conducted and typical voltage and current waveforms have been determined that can be expected as the measurements results. The measurements were performed while the rectifier was active-inductive loaded for typical firing angles. The template for the laboratory exercise 4 “Controlled rectifiers” was revised. A theoretical work analysis of the single phase fully controlled rectifier was given and the physical model of the converter was described. Steps for performing the exercise were described and tasks for preparation and results analysis were given.

**Key words:** phase-control, pulse transformers, current one-way switch

## **ŽIVOTOPIS**

Filip Kutnjak rođen je 19.10.1994. godine u Osijeku. Živi u Josipovcu kod Osijeka gdje je pohađao Osnovnu školu Josipovac. Po završetku osnovnoškolskog obrazovanja upisuje Elektrotehničku i prometnu školu u Osijeku te se opredjeljuje za smjer elektrotehnika. 2013. godine upisuje 1. godinu preddiplomskog studija elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Na 2. godini studija se opredjeljuje za smjer elektroenergetika.

Sudjelovao je na natjecanju iz plivanja, te na sveučilišnom natjecanju u vaterpolu.

U Osijeku, svibanj 2016.

Filip Kutnjak

---

(Vlastoručni potpis)

## **PRILOZI**

Prilog 1 – Predložak za laboratorijsku vježbu

Prilog 2 – Snimljeni valni oblici

Prilog 3 – Podatkovna tablica integriranog sklopa TCA 785

Prilog 4 – Podatkovna tablica tiristora TYN616

Prilog 5 – Podatkovna tablica tranzistora BD677


## Prilog 1: Predložak za laboratorijsku vježbu

### 4. vježba

## UPRAVLJIVI ISPRAVLJAČI

### 4.1. UVOD

Ispravljači su električki uređaji koji povezuju izmjeničnu pojnu mrežu i istosmjerno trošilo, pri čemu se energija prenosi od izmjenične pojne mreže prema istosmjernom trošilu. S obzirom na stupanj upravljivosti [1], upravljivi ispravljači dijele se na poluupravljive fazno upravljane ispravljače koji se sastoje od dioda i tiristora, i punovalne fazno upravljane ispravljače koji se sastoje samo od tiristora. Promjenom vremena kašnjenja okidanja tiristora ostvaruje se promjena izlaznih veličina ispravljača, tj. struje i napona trošila. Promjena izlaznih veličina ispravljača je potrebna u primjenama kada se postavlja zahtjev za mijenjanje brzine i/ili smjera vrtnje istosmjernog motora kao trošila. Takva energetska trošila su u pravilu veće snage pa se stoga koriste trofazni upravljivi ispravljači, slika 4.1.

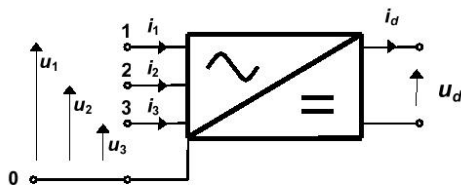

Sl. 4.1. Simbol trofaznog ispravljača.

Štetno povratno djelovanje fazno upravljanih ispravljača na pojnu mrežu očituje se postojanjem faznog pomaka  $\varphi$  osnovnog harmonijskog člana fazne struje pojne mreže u odnosu na pripadni fazni napon [2]. Ovaj je fazni pomak induktivan i uz zanemarene reaktancije pojne mreže je kod simetrično fazno upravljanih ispravljača jednak kutu upravljanja  $\alpha$ , dakle  $\varphi = \alpha$ . Poželjno bi bilo da je  $\varphi < \alpha$ . Ovo se postiže ako se:

- paralelno trošilu spoji dioda (ispravljač s porednom diodom),
- serijski spoje upravljivi i neupravljivi ispravljač.


U vježbi treba usporediti karakteristične valne oblike dobivene analizom matematičkog modela i mjerenjima na fizičkom modelu:

- induktivno opterećenog tropulsnog upravljivog ispravljača,
- induktivno opterećenog poluupravljivog ispravljača u mosnom spoju,
- induktivno opterećenog punoupravljivog ispravljača u mosnom spoju.

### 4.2. ANALIZE RADA PRETVARAČA

#### a) Induktivno opterećeni tropulsní upravljivi ispravljač

Pretpostavimo da je ispravljački transformator savršen, prijenosnog omjera  $N_1 : N_2$ , te priključen na trofaznu simetričnu sinusnu pojnu mrežu  $u_{1k}$ ,  $k = 1, 2, 3$ , amplitude faznog napona  $\hat{U}_1$ . Neka su ventili idealni, a vremenska konstanta trošila istosmjernog kruga  $L_d/R_d \gg T/3$ , pa se istosmjerni krug može zamijeniti istosmjernim strujnim uvorom  $I_d$  [1].

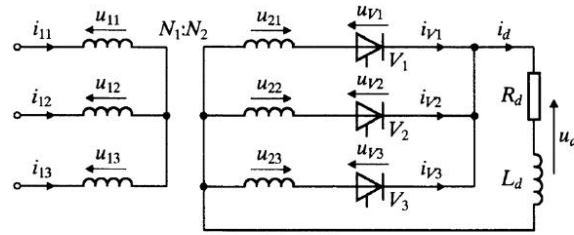


Sl. 4.2. Shema spoja induktivno opterećenog tropulsnog upravljivog ispravljača.

Na ventilskoj strani vrijedi da je  $u_{2k} = u_{V_k} + u_d$ ,  $k = 1, 2, 3$ ,  $\sum_{k=1}^3 i_{V_k} = I_d$ , gdje je prema

slici 4.3.,  $u_{21} = \hat{U}_2 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ ,  $u_{22} = \hat{U}_2 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{3}\right)$ ,

$u_{23} = \hat{U}_2 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6} - \frac{4\pi}{3}\right)$ . Također vrijedi  $\hat{U}_2 = N\hat{U}_1$ ,  $N = N_2/N_1$ .

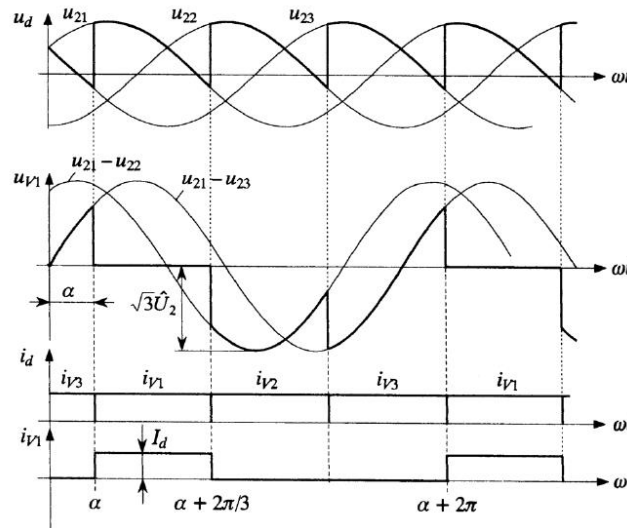

Sl. 4.3. Karakteristični valni oblici induktivno opterećenog tropulsnog upravljivog ispravljača.

Pretpostavimo također da su tiristori simetrično fazno upravljani, što znači da su trenutci okidanja tiristora pomaknuti za  $120^\circ$  el.

Ventil  $V_k$  može provesti ako dobije upravljački (okidni) impuls na geit kad je napon pripadne mu faze  $u_{2k}$  pozitivniji od napona drugih dviju faza. Interval od trenutka kada napon jedne od faza  $u_{2k}$  postane pozitivniji od napona drugih dviju faza do trenutka kada provede pripadajući ventil  $V_k$ , zove se kut upravljanja (ili kut kašnjenja okidanja), a označava se sa  $\alpha$ , slika 4.3.

Iz valnih oblika prikazanih na slici 4.3. proizlazi da je srednja vrijednost napona na trošilu:


$$U_{dia}(0) = \frac{3\hat{U}_2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\frac{2\pi}{3}} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) d\omega t = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \hat{U}_2 \cos \alpha, \quad (4-1)$$

dok je struja trošila  $I_d = \frac{U_{dia}(0)}{R_d}$ .

Odnos srednje vrijednosti izlaznog napona kod nekog kuta upravljanja  $\alpha$  i srednje vrijednosti napona za  $\alpha = 0$ , naziva se faktor upravljanja,  $v$ . Ovisnost faktora upravljanja o kutu  $\alpha$  zove se upravljačka karakteristika ispravljača, (4-2) i grafički je prikazana slikom 4.4.:

$$v = \frac{U_{dia}(0)}{U_{dia}(0)} = \cos \alpha \quad (4-2)$$

Izraz (4-2) vrijedi i ako nije zadovoljena pretpostavka da je  $L_d/R_d \gg T/3$ . Dovoljno je da je struja trošila kontinuirana.

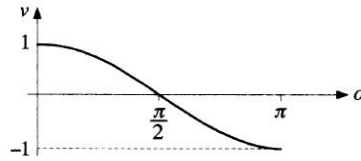

Sl. 4.4. Upravljačka karakteristika tropulsnog ispravljača pri kontinuiranoj struji trošila.

U intervalu  $\pi/2 < \alpha < \pi$  vrijednost za  $U_{dia}(0)$  je negativna, što je uz  $I_d > 0$  nemoguće. Ovaj način rada je ipak moguć ako u modelu trošila postoji aktivni element (izvor). Pojna mreža tada postaje trošilo, a ispravljač radi kao izmjenjivač. Ispravljač koji može raditi i kao izmjenjivač naziva se usmjerivač.

Nakon analize ventilske strane ispravljača odredimo i valni oblik struje mrežnog (primarnog) namota ispravljačkog transformatora uz pretpostavku trostupne jezgre i Yy spoj, slika 4.5. U intervalu u kojem vodi ventil  $V_1$  vrijede, uz zanemarenu struju magnetiziranja, izrazi:


$$N_1(i_{11} - i_{12}) - N_2 i_{v1} = 0 \quad (4-3)$$

$$i_{v1} = I_d \quad (4-4)$$

$$i_{12} - i_{13} = 0 \quad (4-5)$$


$$i_{11} + i_{12} + i_{13} = 0 \quad (4-6)$$



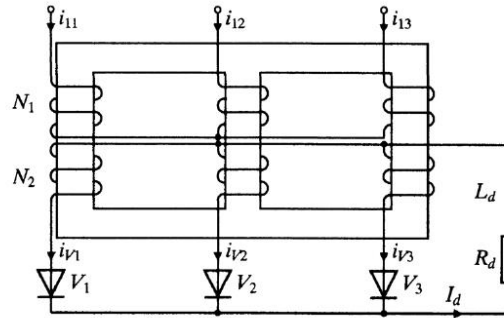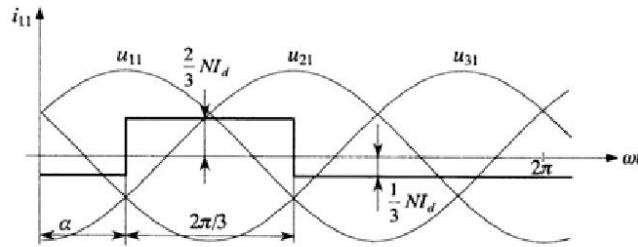

Sl. 4.5. Shema spoja ispravljačkog transformatora.

te dobivamo da je  $i_{11} = (2/3)NI_d$  i  $i_{12} = i_{13} = (-1/3)NI_d$ , gdje je  $N = N_2/N_1$ . Analogni izrazi bi se dobili i u intervalu kad vode ventili  $V_2$  i  $V_3$ .

Sl. 4.6. Valni oblik struje mrežnog namota jedne faze uz  $\alpha = 60^\circ$  el.

Budući da je srednja vrijednost struje svakog ventilske (sekundarnog) namota  $I_d/3$ , zaključujemo da je svaki stup transformatora istosmjerno predmagnetiziran strujom (za detalje o istosmjernom predmagnetiziranju vidi Uvodnu vježbu):

$$I_\mu(0) = \frac{NI_d}{3} \quad (4-7)$$


#### KOMUTACIJA

Pretpostavimo da ispravljački transformator nije savršen. Slika 4.7. prikazuje nadomjesnu shemu spoja u kojoj je uzet u obzir komutacijski induktivitet  $L_k$ . Zbog postojanja komutacijskog induktiviteta, prijelaz struje s jednog ventila na drugi nije trenutan. Ako je dan impuls na ventil  $V_1$  u trenutku  $\omega t = \alpha$ , a do tog trenutka je struju  $I_d$  vodio ventil  $V_3$ , u skladu sa shemom spoja prema slici 4.7. vrijedi ovaj zapis jednadžbi:

$$u_{21} = L \frac{di_{V1}}{dt} + U_d \quad (4-8)$$

$$u_{23} = L \frac{di_{V3}}{dt} + U_d \quad (4-9)$$

$$I_d = i_{V1} + i_{V3} \quad (4-10)$$

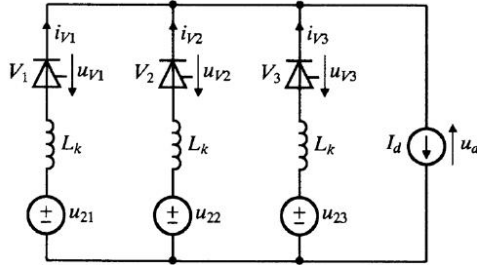

Sl. 4.7. Nadomjesna shema spoja tropulsnog ispravljača kada se u obzir uzme komutacija.


Rješenjem jednadžbi (4-8) do (4-10) dobiva se struja ventila  $V_1$  u intervalu komutacije  $\alpha \leq \omega t \leq \alpha + \omega t_k$ :

$$i_{V1} = \frac{\sqrt{3}\hat{U}_2}{2\omega L} (\cos \alpha - \cos \omega t) \quad (4-11)$$

Za vrijeme komutacije napon na trošilu je smanjen i iznosi  $u_d = \frac{1}{2}(u_{21} + u_{23})$ , čime je smanjena i srednja vrijednost napona na trošilu za iznos induktivnog pada napona  $D_x$ . Crtkana površina na slici 4.8. odgovara induktivnom padu napona:

$$D_x = \frac{3}{T} \left[ \frac{1}{\omega} \int_{\alpha}^{\alpha + \omega t_k} u_L d\omega t \right] = \frac{3}{T} L_k \int_0^{I_d} di_{V1} = 3f \cdot L_k \cdot I_d \quad (4-12)$$


Napon na induktivitetu  $L_k$  je  $u_L$  (npr. u promatranom intervalu  $u_L = u_{21} - u_d$ ),  $\omega t_k$  je trajanje komutacije, a  $f$  je frekvencija izmjeničnog napona.

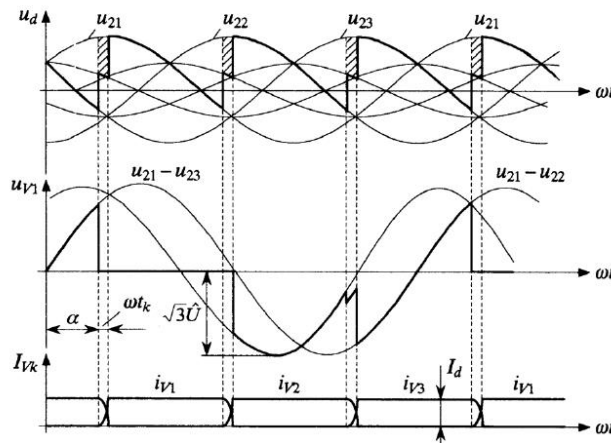


**Sl. 4.8.** Karakteristični valni oblici napona i struja tropulsnog upravljivog ispravljača kada se u obzir uzme komutacija.

**b) Induktivno opterećeni poluupravljivi ispravljač u mosnom spoju**

Slika 4.9. prikazuje shemu spoja induktivno opterećenog poluupravljivog ispravljača u mosnom spoju. Ovaj ispravljač se sastoji od serijskog spoja diodnog tropulsnog ispravljača (tvore ga diode  $V_2, V_4, V_6$ , sa zajedno spojenim anodama) i tiristorskog tropulsnog ispravljača (tvore ga tiristori  $V_1, V_3, V_5$ , sa zajedno spojenim katodama).

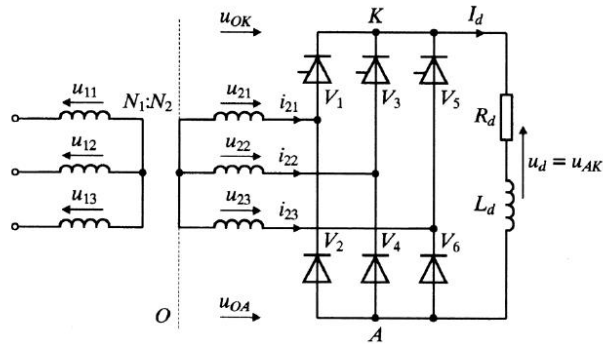

**Slika 4.9.** Shema spoja induktivno opterećenog poluupravljivog ispravljača u mosnom spoju.

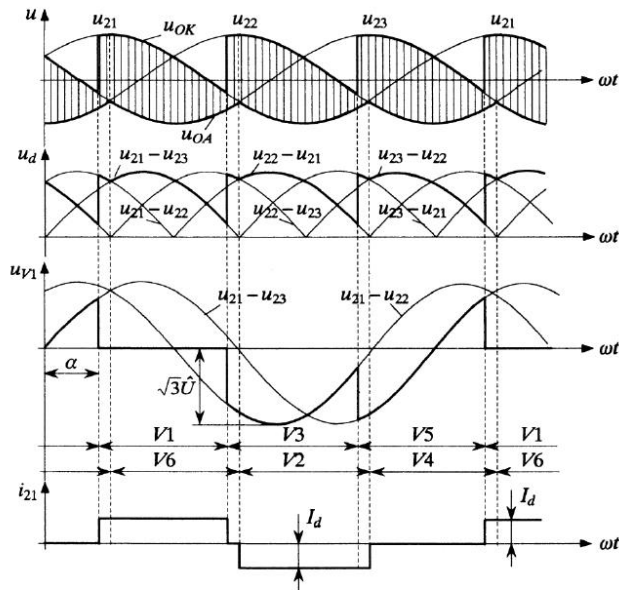

**Slika 4.10.** Karakteristični valni oblici poluupravljivog ispravljača u mosnom spoju za  $\alpha < \pi/3$ .


Prema slici 4.9. je:

$$u_d = u_{AK} = u_{OK} - u_{OA}, \quad (4-13)$$

a fazne struje ventilskih namota su jednake:

$$i_{21} = i_{V1} - i_{V2}; \quad i_{22} = i_{V3} - i_{V4}; \quad i_{23} = i_{V5} - i_{V6} \quad (4-14)$$

Uzevši u obzir izraze (4-13) i (4-14), te uz analizu tropulsnog ispravljača, određuju se svi karakteristični valni oblici napona i struja za promatranu shemu spoja. Slike 4.10. i 4.11. prikazuju karakteristične valne oblike napona i struja uz trenutnu komutaciju za dva uobičajena kuta upravljanja.

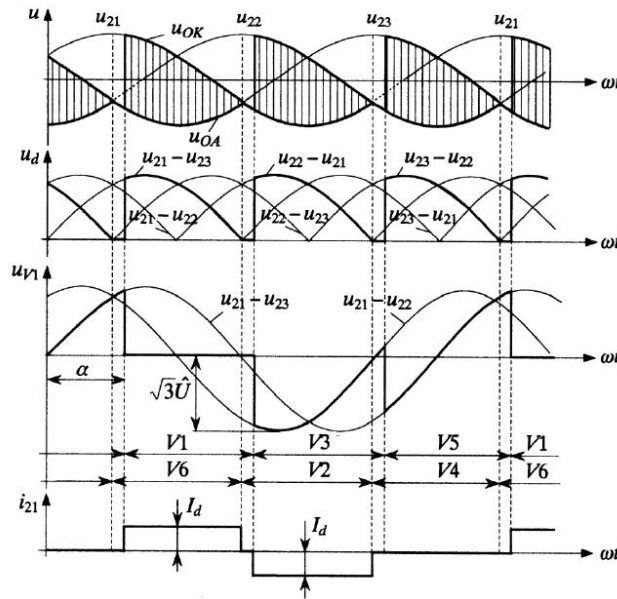

Slika 4.11. Karakteristični valni oblici trofaznog poluupravljivog ispravljača u mosnom spoju za  $\alpha > \pi/3$ .


Faktor upravljanja trofaznog poluupravljivog mosnog spoja je [2]:

$$\nu = \frac{1}{2}(1 + \cos \alpha), \quad (4-15)$$

dok je fazni pomak osnovnog harmonijskog člana fazne struje pojne mreže u odnosu na pripadni fazni napon jednak  $\varphi = \alpha/2$ .


### c) Induktivno opterećeni punoupravljivi ispravljač u mosnom spoju

Nadomjesna shema ispravljača u jednofaznom mosnom spoju prikazana je na slici 4.12. Shema je jednaka spoju kod neupravljivog ispravljača jedino su diode zamijenjene tiristorima.

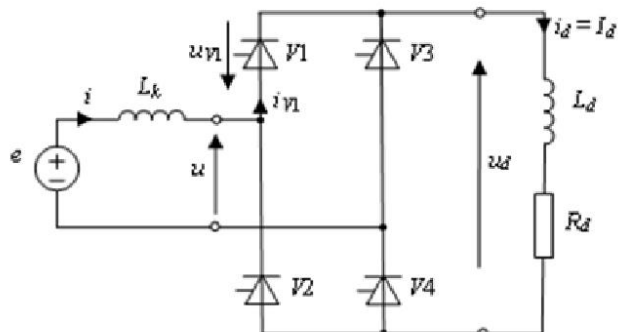


Sl. 4.12. Nadomjesna shema ispravljača u jednofaznom mosnom spoju

Upravljački signali moraju istodobno biti narinuti na tiristore koji rade u paru, dakle, istodobno na tiristore  $V_1$  i  $V_4$ , a zatim s kašnjenjem od pola periode odnosno s faznim pomakom od  $180^\circ$  el. istodobno na tiristore  $V_2$  i  $V_3$  što je prikazano na slici 4.13.

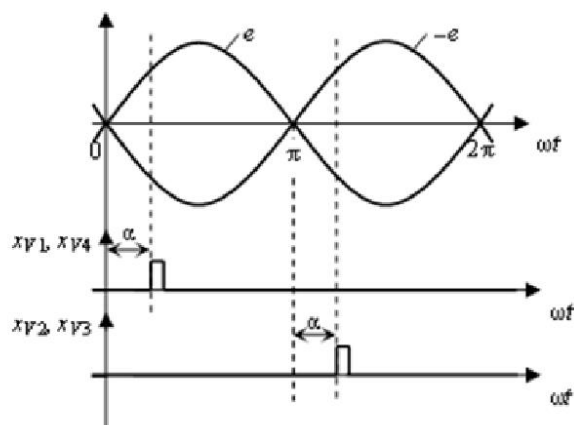

Sl. 4.13. Slijed upravljačkih signala

Pretpostavimo da je na tiristorima niz upravljačkih signala kojima je kut upravljanja manji od  $90^\circ$  ( $\alpha < 90^\circ$ ). Također da je vremenska konstanta  $L_d/R_d \gg T/2$  iz čega proizlazi da je struja na trošilu glatka. U ovom slučaju će valni oblici biti isti kao kod neupravljivih jednostavnih ispravljača jedino će biti pomaknuti za kut upravljanja “u desno” što je vidljivo i na slici 4.14.

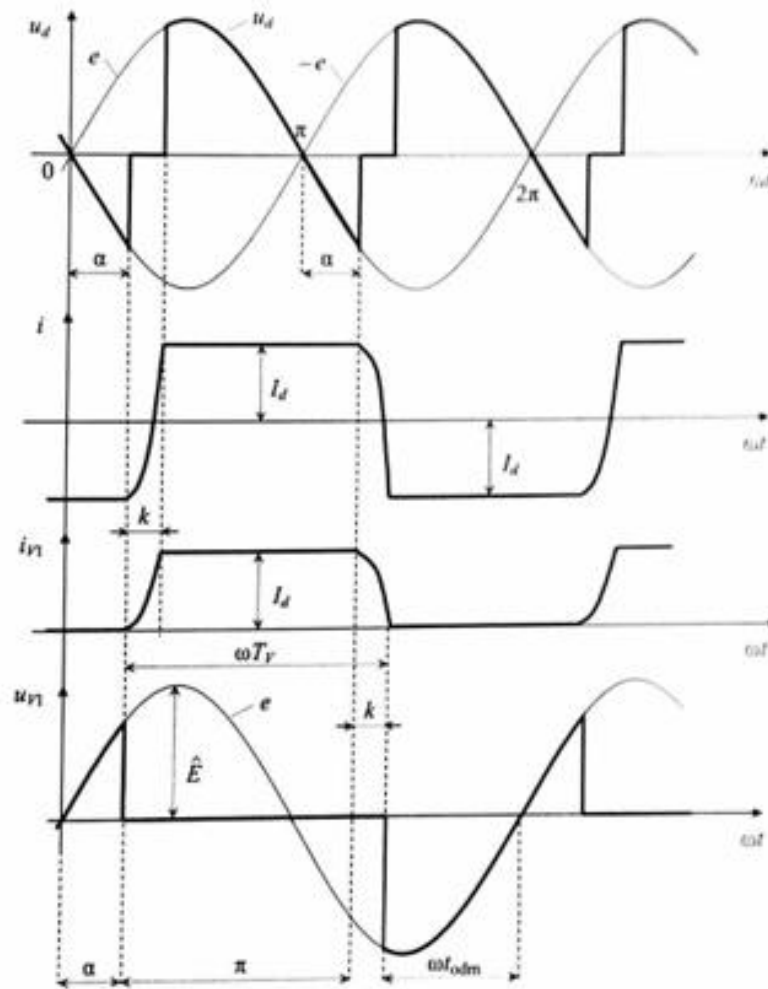

Sl. 4.14. Karakteristični valni oblici napona i struja

Sada se uvodi pojam idealnog napona praznog hoda za kut upravljanja  $\alpha \neq 0$ . Prema definiciji praznog hoda struja trošila je zanemariva, komutacije je trenutna ( $k=0$ ) te idealan napon praznog hoda iznosi:

$$U_{dia}(0) = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} \hat{E} \sin \omega t d\omega t = \frac{2\hat{E}}{\pi} \cos \alpha \quad (4-16)$$

Izraz (4-16) može se zapisati i na sljedeći način te se onda dobiva upravljačka karakteristika usmjerivača koja je temeljni izraz za projektiranje pobudnog stupnja usmjerivača:

$$\frac{U_{dia}(0)}{U_{dio}(0)} = \cos \alpha \quad (4-17)$$

Zanemarimo li induktivitet pojne mreže  $L_k$  struja trošila iznosi:

$$I_d = \frac{U_{dia}(0)}{R_d} = \frac{U_{dio}(0) \cos \alpha}{R_d} > 0 \quad (4-18)$$

Kako bi struja bila pozitivna mora biti pozitivan i idealni napon praznog hoda. On je pozitivan samo kada je vrijednost funkcije  $\cos \alpha$  pozitivna što je ostvarivo ako je kut upravljanja u području  $-\pi/2 \leq \alpha \leq \pi/2$ . U području kutova upravljanja  $-\pi/2 \leq \alpha \leq 0$  na tiristor je narinut negativan napon. Tiristor nije komponenta koja uklapa u III. kvadrantu u-i ravnine. Prema tome je ispravljački način rada moguć samo u području kutova upravljanja [1]:

$$0 \leq \alpha \leq \pi/2 \quad (4-19)$$

Kut okidanja određuje se prema relaciji (4-20) gdje je  $T_x$  period okidanja izražen u milisekundama.

$$\alpha = \frac{T_x \times 360^\circ}{20ms} \quad (4-20)$$

Uzme li se u obzir induktivitet pojne mreže kao i valni oblici prikazani na slici 4.14. vrijedi da je:

$$\int_{\alpha}^{\alpha+k} \hat{E} \sin \omega t d\omega t = \omega L_k \int_{-I_d}^{I_d} di = 2\omega L_k I_d \quad (4-21)$$

Odakle proizlazi da je kut komutacije jednak:

$$k = \arccos \left( \cos \alpha - \frac{2\omega L_k I_d}{\hat{E}} \right) - \alpha \quad (4-22)$$

Induktivni pad napona jednak je:

$$D_k = 4f L_k I_d \quad (4-23)$$

Te je vanjska karakteristika usmjerivača pri napajanju pasivnog induktivnog trošila jednaka:

$$U_{da}(0) = U_{dio}(0) \cos \alpha - 4f L_k \quad (4-24)$$

S obzirom da je  $U_{da}(0) = R_d I_d$  sada se može točnije odrediti struja trošila

$$I_d = \frac{U_{dio}(0) \cos \alpha}{R_d + 4f L_k} > 0 \quad (4-25)$$


### 4.3. FIZIČKI MODELI PRETVARAČA

#### a) Induktivno opterećeni tropulsni upravljivi ispravljač

Maketa korištena u vježbi je trofazni poluvalni upravljivi ispravljač izrađen kroz diplomski rad [3]. Ispravljač se sastoji od tri tiristora KT 707 700 Y 15 A i pripadajućeg upravljačkog dijela. Također, u vježbi se koriste i tri diode PBY 275, Iskra.

Tiristor provede nakon što se na njegov geit narine strujni impuls. Prethodno je napon na tiristoru morao biti pozitivan. Da bi se na tiristor mogao narinuti ispravan slijed impulsa, potrebno je imati niz sklopova koji povezani u jednu cjelinu čine tzv. pobudni uređaj (često zvan i upravljački uređaj). Osnovni sklopovi ovakvog uređaja su: generator impulsa, sklop za sinkronizaciju rada s mrežom, sklop za promjenu kuta upravljanja, sklop za oblikovanje impulsa i pobudni stupanj koji treba impuls pojačati i osigurati dovoljno snage za pobudu tiristora.

Pobudni uređaj sastoji se od tri potpuno simetrična dijela – za svaki tiristor po jedan dio – koji se temelje na integriranom krugu TCA 780 u kojem su integrirani svi prije navedeni sklopovi, izuzev pobudnog stupnja, slika 4.12.

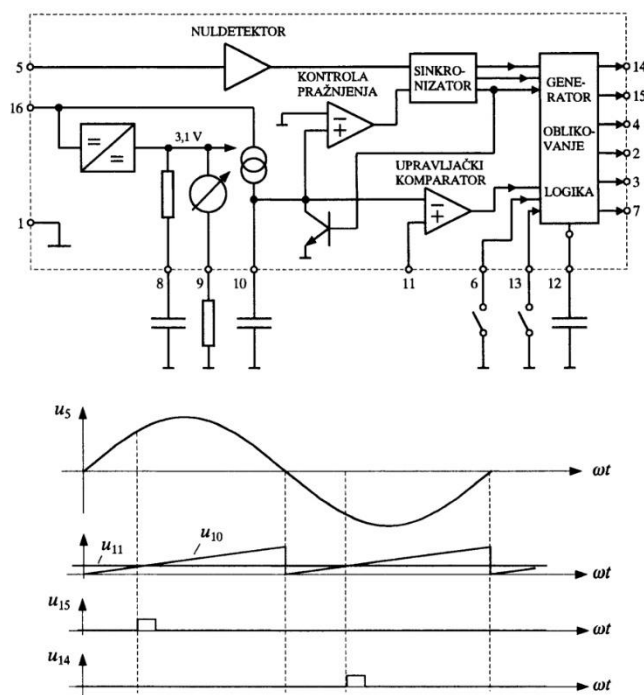

Sl. 4.12. Blok shema integriranog kruga TCA 780 s pripadajućim dijagramom valnih oblika napona na karakterističnim priključcima.



Funkcije priključaka integriranog kruga TCA 780 su:

- 1 - minus pol napajanja
- 16 - plus pol napajanja
- 5 - dovod sinkronizacijskog izmjeničnog napona
- 8 - referentni napon 3,1 V
- 11 - dovod upravljačkog istosmjernog napona
- 10 - spoj vanjskog kondenzatora generatora pilastog napona
- 9 - spoj vanjskog otpora generatora pilastog napona  
(određuje struju punjenja vanjskog kondenzatora)
- 12 - spoj kondenzatora za proširenje impulsa
- 13 - postavljanje širine impulsa na  $180^\circ - \alpha$  (spojem na masu)
- 6 - blokada impulsa (spojem na masu)
- 15 - izlaz impulsa u pozitivnom poluvalu sinkronizacijskog napona
- 14 - izlaz impulsa u negativnom poluvalu sinkronizacijskog napona

Na slici 4.15. dana je shema spoja pobudnog uređaja i način njegova spajanja s tiristorima. Potencijometrom  $P_1$  mijenja se iznos istosmjernog upravljačkog napona, čime se mijenja trenutak pojave impulsa na priključku 15, odnosno kut upravljanja  $\alpha$ . Impulsi dobiveni s izlaza integriranih krugova pojačavaju se u pobudnom stupnju, koji se također sastoji od tri potpuno identična dijela, osnova kojih je tranzistor BSX 45 u spoju zajedničkog emitera. Ovako pojačani impulsi u pobudnom stupnju dovode se s pomoću impulsnog transformatora na geit tiristora, čime je ujedno postignuta galvanska odvojenost pobudnog uređaja od energetskog dijela.

**b) Induktivno opterećeni punoupravljivi ispravljač u mosnom spoju**


Maketa korištena u vježbi je jednofazni punovalni punoupravljivi ispravljač izrađen kroz završne radove [4,5]. Ispravljač se sastoji od dva dijela, upravljačkog i energetskog.

U upravljačkom dijelu ispravljača nalazi se integrirani sklop TCA785 koji na pinovima 14 i 15 dalje upravljačke signale za upravljanje tranzistorima koji kasne jedan za drugim za pola periode. Raspored i funkcija nožica integriranog sklopa TCA 785 je prikazan na slici 4.13., dok slika 4.14. prikazuje karakteristične valne oblike na pojedinim pinovima odnosno nožicama. Širina upravljačkog signala je regulirana kondenzatorom od 1nF zbog samog TCA785 kod kojeg je karakteristično da se širina impulsa povećava odnosno smanjuje i to u odnosu  $0.5\mu s/nF$ .

Energetski dio ispravljača se sastoji od 4 tiristora TYN616 (16 A, 600-1000V). Kutom vođenja  $\alpha$  kod tiristora se upravlja potencijometrom od  $10k\Omega$  u upravljačkom dijelu ispravljača.

| Funkcije i definicije pin-ova |                   |                     |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Pin                           | Simbol            | Funkcija            |
| 1                             | GND               | Uzemljenje          |
| 2                             | $\overline{Q2}$   | Izlaz 2 invertiran  |
| 3                             | QU                | Izlaz U             |
| 4                             | $\overline{Q1}$   | Izlaz 1 invertiran  |
| 5                             | V <sub>sync</sub> | Sinkroni napon      |
| 6                             | I                 | Inhibicija          |
| 7                             | QZ                | Izlaz Z             |
| 8                             | V <sub>REF</sub>  | Stabilizirani napon |
| 9                             | R <sub>9</sub>    | Otpor rampe         |
| 10                            | C <sub>10</sub>   | Kapacitet rampe     |
| 11                            | V <sub>11</sub>   | Kontrolni napon     |
| 12                            | C <sub>12</sub>   | Širenje impulsa     |
| 13                            | L                 | Dugački impuls      |
| 14                            | Q1                | Izlaz 1             |
| 15                            | Q2                | Izlaz 2             |
| 16                            | V <sub>s</sub>    | Napajanje           |

SI- 4.13. Raspored i funkcija nožica integriranog sklopa TCA 785

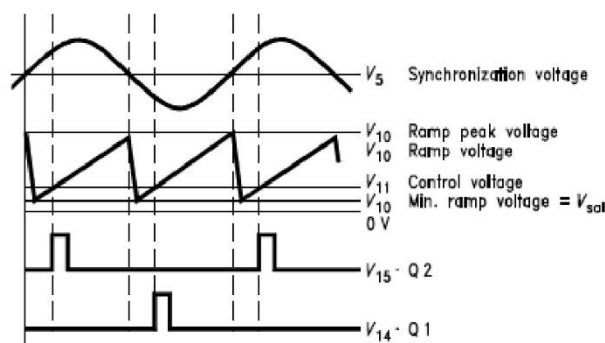

Slika 4.14. Karakteristični valni oblici na pojedinim priključcima

#### 4.4. ZADACI ZA PRIPREMU

1. Nacrtajte valni oblik napona  $u_{v1}$ , te valne oblike struja primarnih namota ispravljačkog transformatora tropulsnog ispravljača sheme spoja prema slici 4.2. ako su sekundarni naponi sinusni, amplitude 20 V i frekvencije 50 Hz, trošilo otpora  $R_d = 2 \Omega$ , a kut upravljanja  $\alpha = 60^\circ$  el. Pretpostavite da je ispravljački transformator savršen, ventili idealni, a  $L_d/R_d \gg T/3$ .
2. Kolike su srednje vrijednosti napona i struje trošila u prethodnom zadatku?
3. Odredite srednju vrijednost napona na trošilu  $U_{di\alpha}(0)$  ako je kut upravljanja  $\alpha = \pi/3$ , a efektivna vrijednost faznog napona 230 V. Zanemarite komutacijski

induktivitet  $L_k$  i koristite faktor upravljanja  $v$  iz izraza (4-2). Idealan napon praznog hoda trofaznog neupravljivog ispravljača u mosnom spoju je

$$U_{d10}(0) = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} \hat{U}, \text{ gdje je } \hat{U} \text{ vršna vrijednost faznog napona.}$$

4. Nacrtajte ulaznu  $u_{11}-i_{11}$  karakteristiku trofaznog poluupravljivog ispravljača u mosnom spoju sheme spoja prema slici 4.10., ako je zadana amplituda faznih napona pojne mreže  $\hat{E}$ , glatka struja trošila  $I_d$ , prijenosni omjer transformatora  $N_1 : N_2 = 1:1$ , za tri kuta upravljanja:
  - a)  $\alpha = 0^\circ$ ,
  - b)  $\alpha = 60^\circ$ ,
  - c)  $\alpha = 90^\circ$ .
5. Dvopulsni ispravljač u punoupravljivom mosnom spoju napaja trošilo parametara  $L_d = 600 \text{ mH}$  i  $R_d = 8 \Omega$ . Ispravljač je priključen na izmjeničnu pojnu mrežu koja se može modelirati izmjeničnim naponskim izvorom  $u(t) = 220 \sin 314t \text{ [V]}$ , i induktivitetom  $L = 5 \text{ mH}$ . Odredite valni oblik napona  $u_1$  na mjestu priključka ispravljača za ove kuteve upravljanja [6]:
  - a)  $\alpha = 30^\circ \text{ el.}$
  - b)  $\alpha = 150^\circ \text{ el.}$

#### 4.5. RAD U LABORATORIJU

U vježbi se koristi sljedeća oprema:


- trofazni regulacijski transformator 3x380 V/ 3x0-380 V ( $T_1$ ),
- trofazni transformator TTR-3, Končar ( $T_2$ ),
- tri tiristora KT 707, Iskra,
- tri diode PBY 275, Iskra,
- pobudni uređaj izrađen na osnovi integriranih krugova TCA 780,
- dvije prigušnice 300 mH/2  $\Omega$  (djelatno-induktivno trošilo),
- osciloskop Tektronix TDS 224 s naponskom sondom Tektronix P2100 (10x) i strujnim kliještima Tektronix A622,
- izolacijski transformator za napajanje osciloskopa,
- univerzalni mjerni instrumenti, Metex i Unitest,
- spojni vodiči.

##### a) Snimanje valnih oblika i mjerenje karakterističnih veličina za tropulsni upravljivi ispravljač

Mjernu opremu spojite prema shemi spajanja danoj na slici 4.15., a zatim provedite mjerenja ovim redoslijedom:

1. Uključite pobudni uređaj i s pomoću potenciometra  $P_1$  namjestite  $\alpha = 60^\circ \text{ el.}$
2. Povećavajte postupno napon izvora, s pomoću transformatora  $T_1$  od vrijednosti nula, sve dok struja trošila ne dosegne vrijednost od 2 A.
3. Očitajte i zapišite vrijednosti koje pokazuju ampermetri i voltmetar.
4. Promatrajte i snimate na osciloskopu valne oblike napona namota 1 transformatora  $T_2$ , napona namota a transformatora  $T_2$ , napona ventila  $V_1$ , napona trošila, struje trošila, te struja ventila  $V_1$  i  $V_2$ .

5. Smanjite napon izvora na nulu, isključite pobudni uređaj i odspojite mjerne instrumente s uređaja.

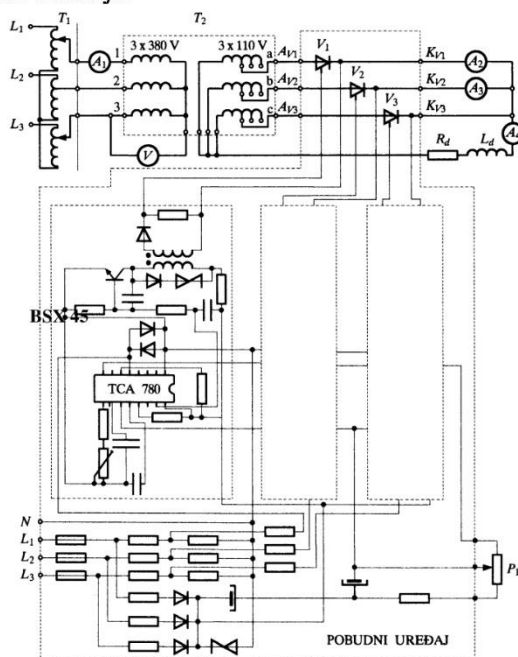


Sl. 4.15. Shema spajanja trofaznog upravljivog ispravljača.

**b) Snimanje valnih oblika i mjerenje karakterističnih veličina za poluupravljivi ispravljač u mosnom spoju**

Mjernu opremu spojite prema shemi spajanja danoj na slici 4.16., a zatim provedite mjerenja ovim redoslijedom:

1. Uključite pobudni uređaj i s pomoću potenciometra  $P_1$  namjestite  $\alpha = 60^\circ$  el.
2. Povećavajte postupno napon izvora, s pomoću transformatora  $T_1$  od vrijednosti nula, sve dok struja trošila ne dosegne vrijednost od 2 A.
3. Očitajte i zapišite vrijednosti koje pokazuju ampermetri i voltmetar.
4. Promatrajte i snimite na osciloskopu valne oblike napona i struje namota 1 transformatora  $T_2$ , napona i struje namota a transformatora  $T_2$ , napona ventila  $V_1$ , te napona i struje trošila.
5. Smanjite napon izvora na nulu, isključite pobudni uređaj i odspojite mjerne instrumente s uređaja.

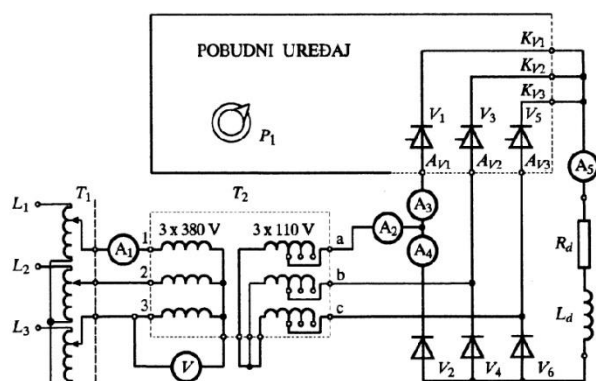


Sl. 4.16. Shema spajanja poluupravljivog ispravljača u mosnom spoju.

**c) Snimanje valnih oblika i mjerenje karakterističnih veličina za punoupravljivi ispravljač u mosnom spoju**

Mjernu opremu spojite prema shemi spajanja danoj na slici 4.17., a zatim provedite mjerenja ovim redoslijedom:

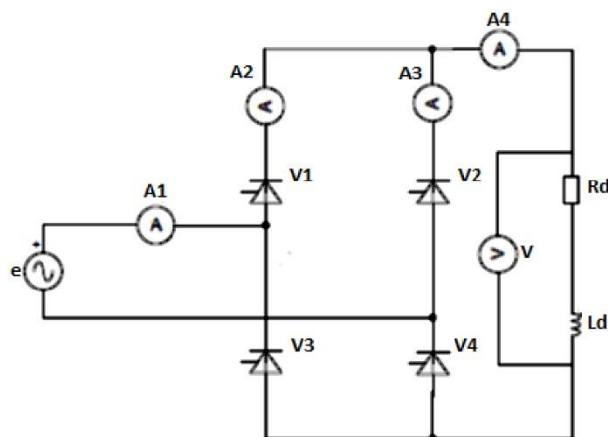1. Pomoću regulacijskog transformatora povećavajte napon izvora dok struja trošila ne dosegne vrijednost od 1.8A.
2. Namjestite kut upravljanja na vrijednost od  $\alpha=3.6^\circ$ .
3. Očitajte i zapišite vrijednosti koje pokazuju mjerni instrumenti.
4. Promatrajte i snimite na osciloskopu valne oblike napona upravljivih ventila  $V_1$  i  $V_2$ , napona i struje pojne mreže, te napona i struje trošila.
5. Ponovite koraka od 1 do 4 za vrijednosti struje trošila 0.5A i vrijednost kuta upravljanja  $\alpha=72^\circ$ .
6. Smanjite napon izvora na nulu, isključite pobudni uređaj i odspojite mjerne instrumente s uređaja.




#### 4.6. OBRADA REZULTATA


1. Snimljene valne oblike napona i struja zalijepite na za to predviđena mjesta u predlošku za laboratorijske vježbe.
2. Odredite koliki je fazni pomak između faznog napona i osnovnog harmonijskog člana struje pripadne faze na izmjeničnoj strani trofaznog tropulsnog upravljivog ispravljača, te ga usporedite s kutem kašnjenja okidanja  $\alpha$ .
3. Objasnite dobivene valne oblike struje mrežnog namota i napona ventilsnog namota ispravljačkog transformatora kod trofaznog tropulsnog upravljivog ispravljača.
4. Odredite trajanje komutacije kod trofaznog tropulsnog upravljivog ispravljača.
5. Odredite koliki je fazni pomak između faznog napona i osnovnog harmonijskog člana struje pripadne faze na izmjeničnoj strani trofaznog poluupravljivog ispravljača u mosnom spoju, te ga usporedite s kutem kašnjenja okidanja  $\alpha$  i s faznim pomakom kod trofaznog tropulsnog upravljivog ispravljača.
6. Odredite iznos kuta upravljanja  $\alpha$  kod punoupravljivog ispravljača u mosnom spoju za slučaj kad je struja trošila 1.8A i 0.5A, te usporedite dobivene kutove međusobno.

**Rezultati mjerenja za tropulzni upravljivi ispravljač:**

| V [V] | A <sub>1</sub> [A] | A <sub>2</sub> [A] | A <sub>3</sub> [A] | A <sub>4</sub> [A] |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |                    |                    |                    |                    |

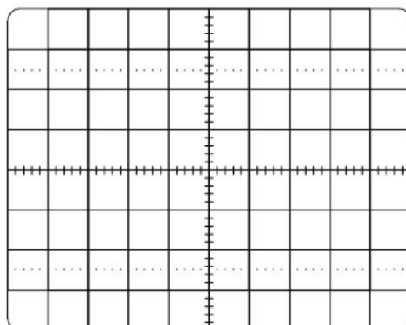


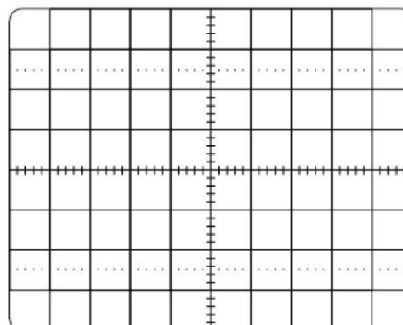Napon i struja namota 1 transformatora T<sub>2</sub>




Napon namota a transformatora T<sub>2</sub>


#### 4. vježba

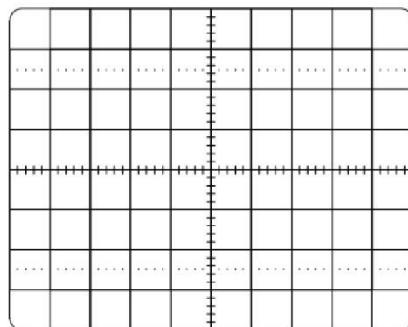

Napon ventila  $V_1$

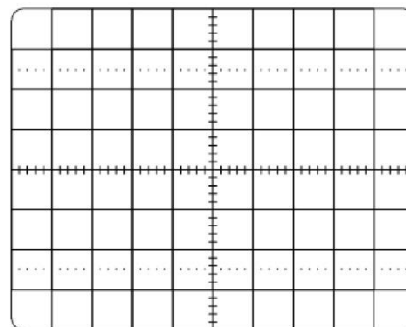

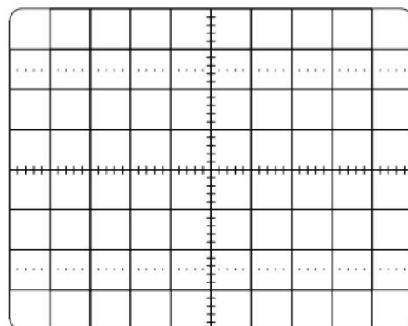
Struja ventila  $V_1$  i struja ventila  $V_2$




Napon i struja trošila

**Rezultati mjerenja za poluupravljivi ispravljač u mosnom spoju:**


| V [V] | $A_1$ [A] | $A_2$ [A] | $A_3$ [A] | $A_4$ [A] | $A_5$ [A] |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           |           |           |           |           |

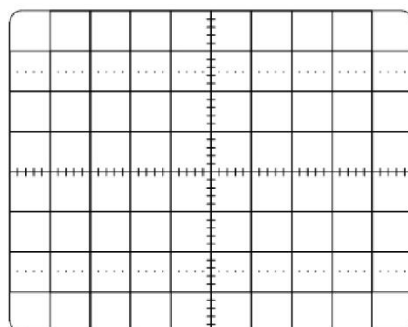

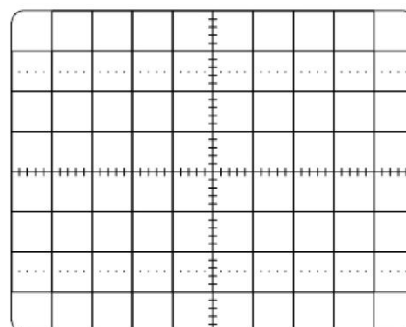Napon i struja namota 1 transformatora  $T_2$






Napon ventila  $V_1$

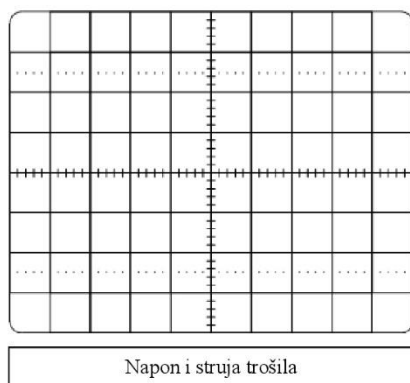

**Rezultati mjerenja za punoupvljivi ispravljač u mosnom spoju,  $I_d=1.8A$ :**


| V [V] | A <sub>1</sub> [A] | A <sub>2</sub> [A] | A <sub>3</sub> [A] | A <sub>4</sub> [A] |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |                    |                    |                    |                    |

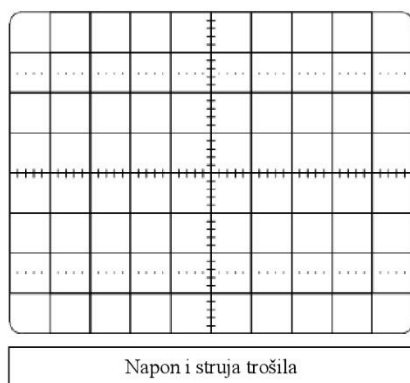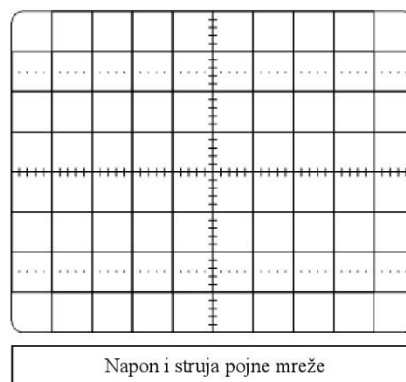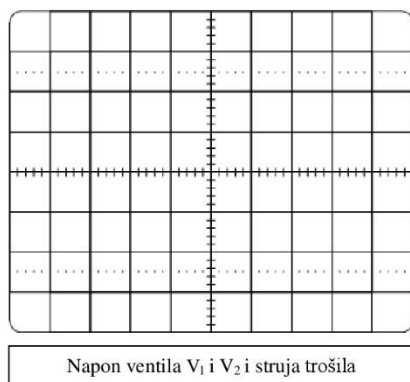




**Rezultati mjerenja za punoupnljivi ispravljač u mosnom spoju,  $I_d=0.5A$ :**


| V [V] | A <sub>1</sub> [A] | A <sub>2</sub> [A] | A <sub>3</sub> [A] | A <sub>4</sub> [A] |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |                    |                    |                    |                    |

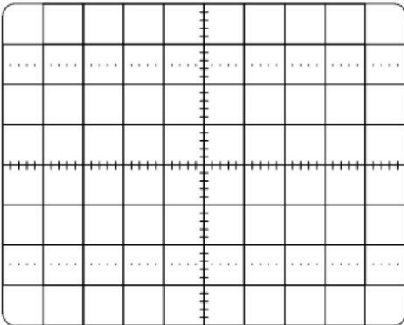

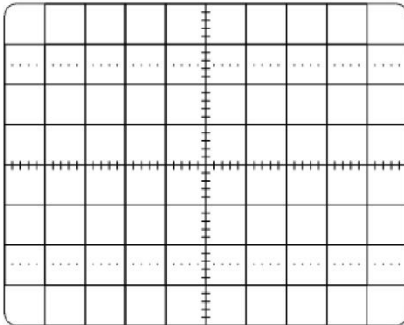Napon ventila V<sub>1</sub> i V<sub>2</sub> i struja trošila



Napon i struja pojne mreže

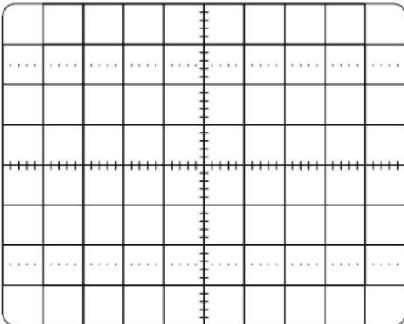

Napon i struja trošila

### LITERATURA


- [1] I. Flegar, „Elektronički energetski pretvarači”, Kigen, Zagreb, 2010.
- [2] D. Slišković, I. Flegar, “Energetska elektronika – Laboratorijske vježbe”, Graphis, Zagreb, 1996.
- [3] D. Deže, „Trofazni poluvalni upravljivi ispravljač“, diplomski rad, Elektrotehnički fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, 1988.
- [4] F. Kutnjak, „Rekonstrukcija i mjerenja na maketi induktivno opterećenog ispravljača u jednofaznom mosnom spoju 10A, 600V”, završni rad, Elektrotehnički fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, 2016.

- [5] M. Ugljar, „Izrada i analiza rada ispravljača u jednofaznom punoupregljivom mosnom spoju 10A, 600V”, završni rad, Elektrotehnički fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, 2016.
- [6] I. Flegar, „Sklopovi energetske elektronike – Odabrani primjeri”, Graphis, Zagreb, 1996.

## Prilog 2: Snimljeni valni oblici

PRILOG: Snimljeni valni oblici

Punouprtljivi ispravljač u mosnom spoju

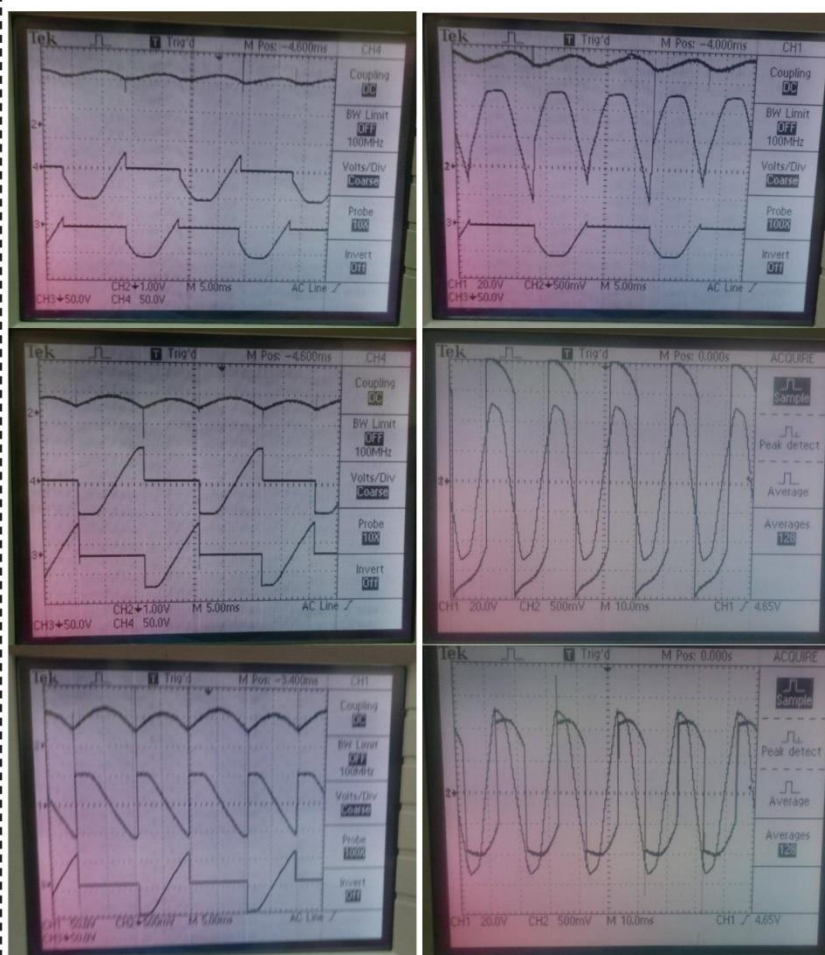

## Prilog 3: Podatkovna tablica integriranog sklopa TCA 785

# SIEMENS


### Phase Control IC

TCA 785

Bipolar IC
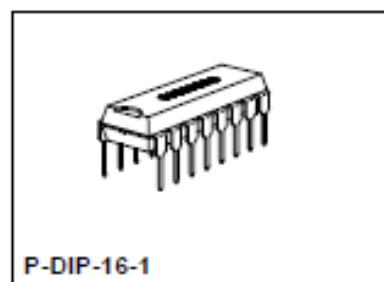
#### Features


- Reliable recognition of zero passage
- Large application scope
- May be used as zero point switch
- LSL compatible
- Three-phase operation possible (3 ICs)
- Output current 250 mA
- Large ramp current range
- Wide temperature range



| Type    | Ordering Code | Package    |
|---------|---------------|------------|
| TCA 785 | Q67000-A2321  | P-DIP-16-1 |

This phase control IC is intended to control thyristors, triacs, and transistors. The trigger pulses can be shifted within a phase angle between 0 ° and 180 °. Typical applications include converter circuits, AC controllers and three-phase current controllers.

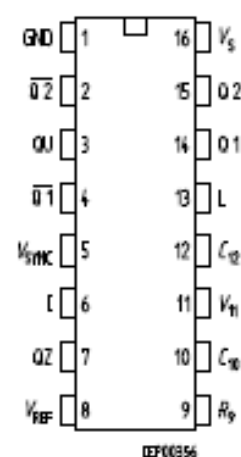
This IC replaces the previous types TCA 780 and TCA 780 D.



Pin Configuration  
(top view)

#### Pin Definitions and Functions

| Pin | Symbol          | Function            |
|-----|-----------------|---------------------|
| 1   | GND             | Ground              |
| 2   | $\overline{Q2}$ | Output 2 inverted   |
| 3   | $\overline{Q1}$ | Output 1            |
| 4   | $\overline{Q2}$ | Output 1 inverted   |
| 5   | $V_{sync}$      | Synchronous voltage |
| 6   | I               | Inhibit             |
| 7   | Q Z             | Output Z            |
| 8   | $V_{REF}$       | Stabilized voltage  |
| 9   | $R_9$           | Ramp resistance     |
| 10  | $C_{10}$        | Ramp capacitance    |
| 11  | $V_{11}$        | Control voltage     |
| 12  | $C_{12}$        | Pulse extension     |
| 13  | L               | Long pulse          |
| 14  | Q 1             | Output 1            |
| 15  | Q 2             | Output 2            |
| 16  | $V_5$           | Supply voltage      |

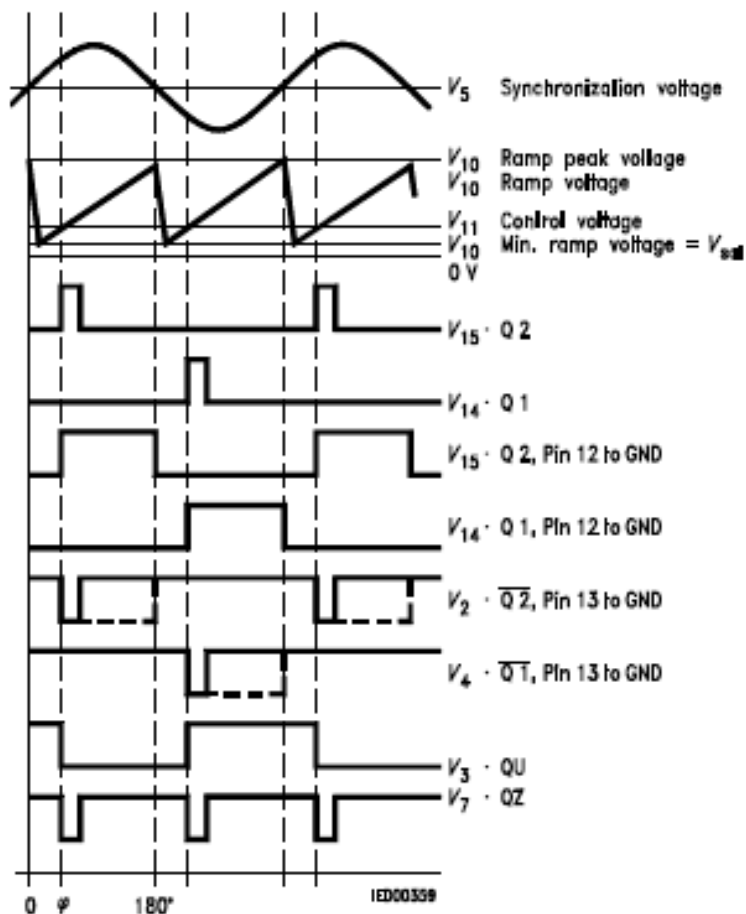

Pulse Diagram

### Absolute Maximum Ratings

| Parameter                        | Symbol      | Limit Values |           | Unit        |
|----------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
|                                  |             | min.         | max.      |             |
| Supply voltage                   | $V_S$       | - 0.5        | 18        | V           |
| Output current at pin 14, 15     | $I_Q$       | - 10         | 400       | mA          |
| Inhibit voltage                  | $V_6$       | - 0.5        | $V_S$     | V           |
| Control voltage                  | $V_{11}$    | - 0.5        | $V_S$     | V           |
| Voltage short-pulse circuit      | $V_{13}$    | - 0.5        | $V_S$     | V           |
| Synchronization input current    | $V_5$       | - 200        | $\pm 200$ | $\mu A$     |
| Output voltage at pin 14, 15     | $V_Q$       |              | $V_S$     | V           |
| Output current at pin 2, 3, 4, 7 | $I_Q$       |              | 10        | mA          |
| Output voltage at pin 2, 3, 4, 7 | $V_Q$       |              | $V_S$     | V           |
| Junction temperature             | $T_j$       |              | 150       | $^{\circ}C$ |
| Storage temperature              | $T_{stg}$   | - 55         | 125       | $^{\circ}C$ |
| Thermal resistance system - air  | $R_{th SA}$ |              | 80        | K/W         |

### Operating Range

|                     |       |      |     |             |
|---------------------|-------|------|-----|-------------|
| Supply voltage      | $V_S$ | 8    | 18  | V           |
| Operating frequency | $f$   | 10   | 500 | Hz          |
| Ambient temperature | $T_A$ | - 25 | 85  | $^{\circ}C$ |

### Characteristics

$8 \leq V_S \leq 18 V$ ;  $- 25^{\circ}C \leq T_A \leq 85^{\circ}C$ ;  $f = 50 Hz$

| Parameter                                                                                                | Symbol               | Limit Values |      |               | Unit            | Test Circuit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------|---------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                          |                      | min.         | typ. | max.          |                 |              |
| Supply current consumption<br>S1 ... S6 open<br>$V_{11} = 0 V$<br>$C_{10} = 47 nF$ ; $R_9 = 100 k\Omega$ | $I_S$                | 4.5          | 6.5  | 10            | mA              | 1            |
| Synchronization pin 5<br>Input current<br>$R_2$ varied                                                   | $I_{5 rms}$          | 30           |      | 200           | $\mu A$         | 1            |
| Offset voltage                                                                                           | $\Delta V_5$         |              | 30   | 75            | mV              | 4            |
| Control input pin 11<br>Control voltage range<br>Input resistance                                        | $V_{11}$<br>$R_{11}$ | 0.2          | 15   | $V_{10 peak}$ | V<br>k $\Omega$ | 1<br>5       |

**Characteristics** (cont'd)

$8 \leq V_S \leq 18 \text{ V}$ ;  $-25^\circ\text{C} \leq T_A \leq 85^\circ\text{C}$ ;  $f = 50 \text{ Hz}$

| Parameter                                       | Symbol                      | Limit Values |         |           | Unit             | Test Circuit |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|-----------|------------------|--------------|
|                                                 |                             | min.         | typ.    | max.      |                  |              |
| Ramp generator                                  |                             |              |         |           |                  |              |
| Charge current                                  | $I_{10}$                    | 10           |         | 1000      | $\mu\text{A}$    |              |
| Max. ramp voltage                               | $V_{10}$                    |              |         | $V_2 - 2$ | V                | 1            |
| Saturation voltage at capacitor                 | $V_{10}$                    | 100          | 225     | 350       | mV               | 1.6          |
| Ramp resistance                                 | $R_9$                       | 3            |         | 300       | $\text{k}\Omega$ | 1            |
| Sawtooth return time                            | $t_f$                       |              | 80      |           | $\mu\text{s}$    | 1            |
| Inhibit pin 6                                   |                             |              |         |           |                  |              |
| switch-over of pin 7                            | $V_{6L}$                    |              | 3.3     | 2.5       | V                | 1            |
| Outputs disabled                                | $V_{6H}$                    | 4            | 3.3     |           | V                | 1            |
| Outputs enabled                                 | $t_r$                       | 1            |         | 5         | $\mu\text{s}$    | 1            |
| Signal transition time                          | $I_{6H}$                    |              | 500     | 800       | $\mu\text{A}$    | 1            |
| Input current                                   |                             |              |         |           |                  |              |
| $V_6 = 8 \text{ V}$                             |                             |              |         |           |                  |              |
| Input current                                   | $-I_{6L}$                   | 80           | 150     | 200       | $\mu\text{A}$    | 1            |
| $V_6 = 1.7 \text{ V}$                           |                             |              |         |           |                  |              |
| Deviation of $I_{10}$                           | $I_{10}$                    | -5           |         | 5         | %                | 1            |
| $R_9 = \text{const.}$                           |                             |              |         |           |                  |              |
| $V_S = 12 \text{ V}$ ; $C_{10} = 47 \text{ nF}$ |                             |              |         |           |                  |              |
| Deviation of $I_{10}$                           | $I_{10}$                    | -20          |         | 20        | %                | 1            |
| $R_9 = \text{const.}$                           |                             |              |         |           |                  |              |
| $V_S = 8 \text{ V}$ to $18 \text{ V}$           |                             |              |         |           |                  |              |
| Deviation of the ramp voltage                   |                             |              |         |           |                  |              |
| between 2 following                             |                             |              |         |           |                  |              |
| half-waves, $V_S = \text{const.}$               | $\Delta V_{10 \text{ max}}$ |              | $\pm 1$ |           | %                |              |
| Long pulse switch-over                          |                             |              |         |           |                  |              |
| pin 13                                          |                             |              |         |           |                  |              |
| switch-over of S8                               |                             |              |         |           |                  |              |
| Short pulse at output                           | $V_{13H}$                   | 3.5          | 2.5     |           | V                | 1            |
| Long pulse at output                            | $V_{13L}$                   |              | 2.5     | 2         | V                | 1            |
| Input current                                   | $I_{13H}$                   |              |         | 10        | $\mu\text{A}$    | 1            |
| $V_{13} = 8 \text{ V}$                          |                             |              |         |           |                  |              |
| Input current                                   | $-I_{13L}$                  | 45           | 65      | 100       | $\mu\text{A}$    | 1            |
| $V_{13} = 1.7 \text{ V}$                        |                             |              |         |           |                  |              |
| Outputs pin 2, 3, 4, 7                          |                             |              |         |           |                  |              |
| Reverse current                                 | $I_{CEO}$                   |              |         | 10        | $\mu\text{A}$    | 2.6          |
| $V_O = V_S$                                     |                             |              |         |           |                  |              |
| Saturation voltage                              | $V_{\text{sat}}$            | 0.1          | 0.4     | 2         | V                | 2.6          |
| $I_Q = 2 \text{ mA}$                            |                             |              |         |           |                  |              |

**Characteristics** (cont'd)
 $8 \leq V_S \leq 18 \text{ V}; -25^\circ\text{C} \leq T_A \leq 85^\circ\text{C}; f = 50 \text{ Hz}$ 

| Parameter                                    | Symbol                | Limit Values |                    |                    | Unit                    | Test Circuit |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
|                                              |                       | min.         | typ.               | max.               |                         |              |
| Outputs pin 14, 15                           |                       |              |                    |                    |                         |              |
| H-output voltage<br>– $I_Q = 250 \text{ mA}$ | $V_{14/15 \text{ H}}$ | $V_S - 3$    | $V_S - 2.5$        | $V_S - 1.0$        | V                       | 3.6          |
| L-output voltage<br>$I_Q = 2 \text{ mA}$     | $V_{14/15 \text{ L}}$ | 0.3          | 0.8                | 2                  | V                       | 2.6          |
| Pulse width (short pulse)<br>S9 open         | $t_p$                 | 20           | 30                 | 40                 | $\mu\text{s}$           | 1            |
| Pulse width (short pulse)<br>with $C_{12}$   | $t_p$                 | 530          | 620                | 760                | $\mu\text{s}/\text{nF}$ | 1            |
| Internal voltage control                     |                       |              |                    |                    |                         |              |
| Reference voltage                            | $V_{\text{REF}}$      | 2.8          | 3.1                | 3.4                | V                       | 1            |
| Parallel connection of<br>10 ICs possible    |                       |              |                    |                    |                         |              |
| TC of reference voltage                      | $\alpha_{\text{REF}}$ |              | $2 \times 10^{-4}$ | $5 \times 10^{-4}$ | 1/K                     | 1            |



## Prilog 4: Podatkovna tablica tiristora TYN616



**TN1625**  
**TYN616, TYN816**

16 A standard SCRs

### Features

- $I_{T(RMS)} = 16 \text{ A}$
- $V_{DRM}/V_{RRM} = 600 \text{ to } 1000 \text{ V}$
- $I_{GT} = 25 \text{ mA}$

### Description

The standard TN16 / TYNx16 16 A SCRs series is suitable for general purpose applications.

Using clip assembly technology, they provide a superior performance in surge current capabilities.

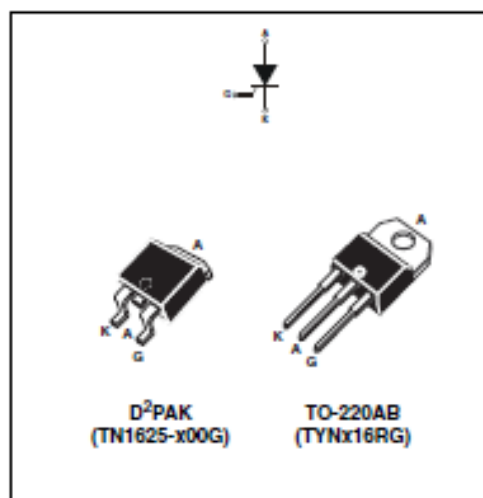


Table 1. Device summary

| Parameter         | TN1625-600G<br>TYN616RG | TYN816RG | TN1625-1000G | Unit |
|-------------------|-------------------------|----------|--------------|------|
| $V_{DRM}/V_{RRM}$ | 600                     | 800      | 1000         | V    |
| Sensitivity       | 25                      | 25       | 25           | mA   |

Prilog 5: Podatkovna tablica tranzistora BD677

Features

- Good  $h_{FE}$  linearity
- High  $f_T$  frequency
- Monolithic Darlington configuration with integrated antiparallel collector-emitter diode

Applications

- Linear and switching industrial equipment

Description

The devices are manufactured in planar base island technology with monolithic Darlington configuration.

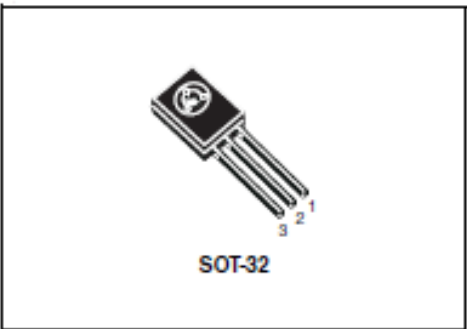


Figure 1. Internal schematic diagram

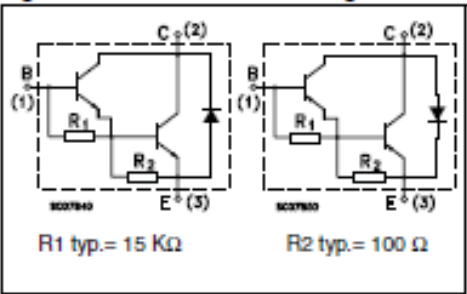


Table 1. Device summary

| Order codes | Marking | Package | Packaging |
|-------------|---------|---------|-----------|
| BD677       | BD677   | SOT-32  | Tube      |
| BD677A      | BD677A  |         |           |
| BD678       | BD678   |         |           |
| BD678A      | BD678A  |         |           |
| BD679       | BD679   |         |           |
| BD679A      | BD679A  |         |           |
| BD680       | BD680   |         |           |
| BD680A      | BD680A  |         |           |
| BD681       | BD681   |         |           |
| BD682       | BD682   |         |           |

## 1 Absolute maximum ratings

Table 2. Absolute maximum ratings

| Symbol           | Parameter                                      |            | Value           |                 |       | Unit |
|------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|------|
|                  |                                                | NPN        | BD677<br>BD677A | BD679<br>BD679A | BD681 |      |
|                  |                                                | PNP        | BD678<br>BD678A | BD680<br>BD680A | BD682 |      |
| V <sub>CBO</sub> | Collector-base voltage (I <sub>E</sub> = 0)    | 60         | 80              | 100             | V     |      |
| V <sub>CEO</sub> | Collector-emitter voltage (I <sub>B</sub> = 0) |            |                 |                 |       |      |
| V <sub>EBO</sub> | Emitte-base voltage (I <sub>C</sub> = 0)       | 5          |                 |                 | V     |      |
| I <sub>C</sub>   | Collector current                              | 4          |                 |                 | A     |      |
| I <sub>CM</sub>  | Collector peak current                         | 6          |                 |                 | A     |      |
| I <sub>B</sub>   | Base current                                   | 0.1        |                 |                 | A     |      |
| P <sub>TOT</sub> | Total dissipation at T <sub>case</sub> = 25°C  | 40         |                 |                 | W     |      |
| T <sub>stg</sub> | Storage temperature                            | -65 to 150 |                 |                 | °C    |      |
| T <sub>J</sub>   | Max. operating junction temperature            | 150        |                 |                 | °C    |      |

Note: For PNP types voltage and current values are negative

